

243F

243

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه

۹۳/۱۲/۱۵

دفترچه شماره ۱ از ۲



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.

امام خمینی (ره)

### آزمون ورودی

دوره‌های دکتری (نیمه متمرکز) داخل - سال ۱۳۹۴

مجموعه مهندسی برق - الکترونیک (کد ۲۳۰۱)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (الکترونیک ۲ - مدارهای مجتمع خطی، تئوری و تکنولوژی ساخت)	۴۵	۱	۴۵


این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفند ماه - سال ۱۳۹۳

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

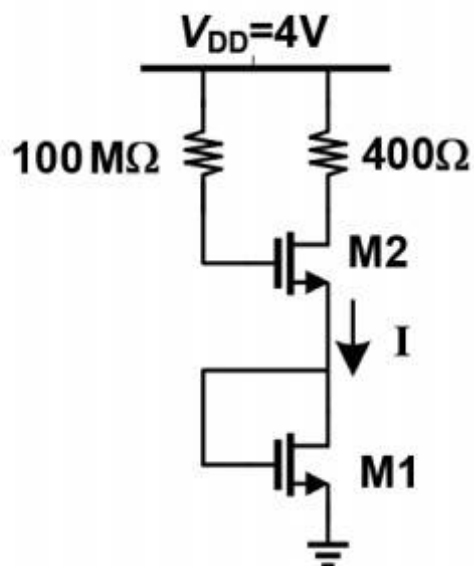۱- مقدار جریان I در مدار روبه‌رو، چند میلی‌آمپر است؟



$$\mu_n C_{ox} = 500 \frac{\mu A}{V^2} \quad V_T = 0.5V$$

$$\frac{W_1}{L_1} = 1, \quad \frac{W_2}{L_2} = 4 \quad \lambda = 0$$

۱) ۰


۲) ۰.۵

۳) ۱

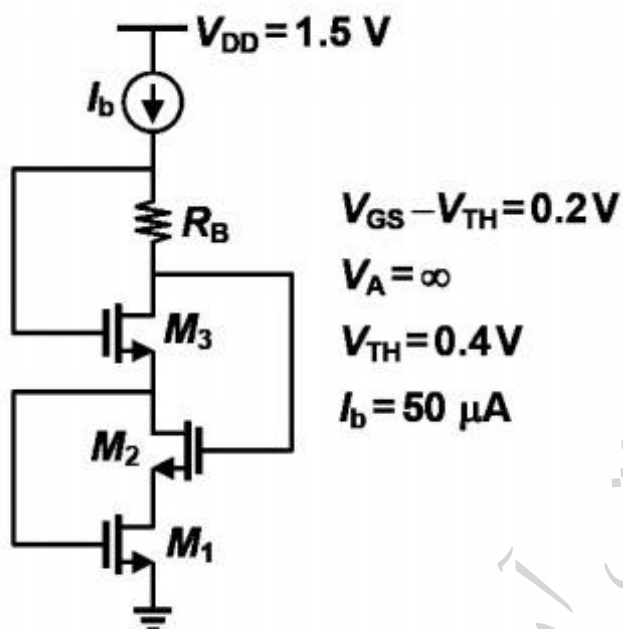۴) ۱۰

۲- در مدار زیر همه ترانزیستورها با هم یکسان هستند. حداقل و حداکثر مقدار مقاومت  $R_B$  چند کیلو اهم

می‌تواند باشد، تا همه ترانزیستورها در ناحیه اشباع بایس گردند؟




۱)  $6k\Omega \leq R_B \leq 8k\Omega$

۲)  $2k\Omega \leq R_B \leq 4k\Omega$

۳)  $4k\Omega \leq R_B \leq 6k\Omega$

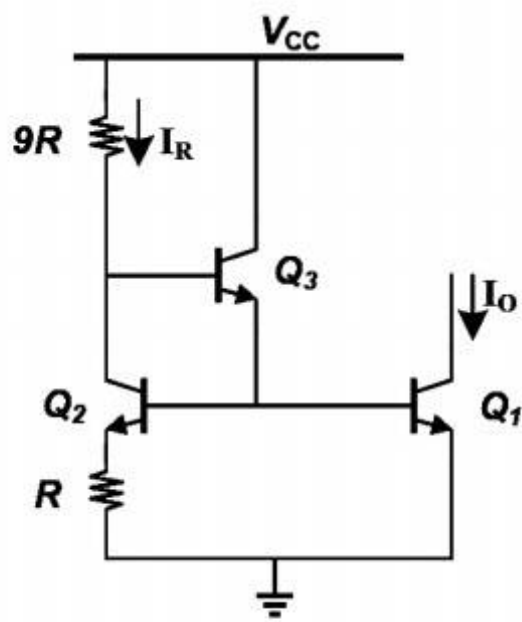۴)  $4k\Omega \leq R_B \leq 8k\Omega$

۳- در مورد مدار زیر، کدام گزینه درست است؟ ترانزیستورها مشابه فرض می‌شوند و  $V_{CC} \gg V_{BEQ}$




۱)  $\ln \frac{I_o}{I_R} \approx 0$

۲)  $\ln \frac{I_o}{I_R} = 10 \frac{V_{CC} - V_{BEQ}}{V_T}$

۳)  $\ln \frac{I_o}{I_R} = 10 \frac{I_R R}{V_T}$

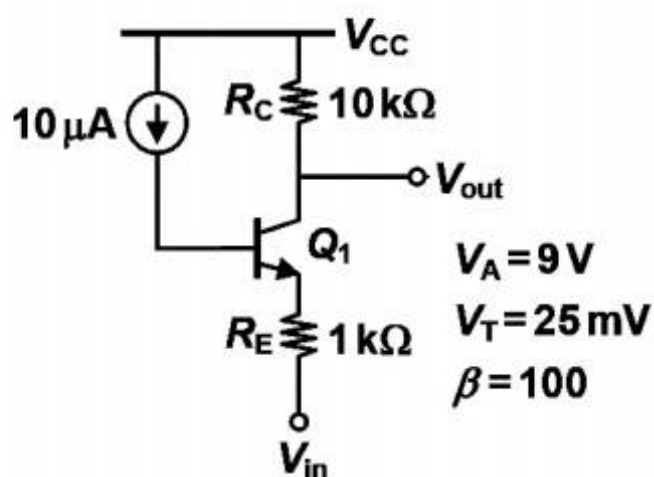۴)  $\ln \frac{I_o}{I_R} = 10 \frac{V_{CC} - 2V_{BEQ}}{V_T}$

۴- در مدار زیر، ترانزیستور  $Q_1$  در ناحیه فعال بایاس شده و منبع جریان ایده‌آل است. مقدار بهره ولتاژ آن،




کدام است؟  $A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}}$

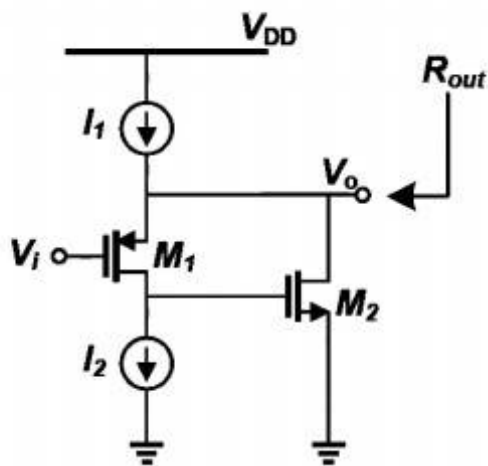- (۱) ۰/۵
- (۲) ۱
- (۳) ۵
- (۴) ۱۰


۵- در مدار زیر، ترانزیستورهای  $M_1$  و  $M_2$  در ناحیه اشباع بایاس شده‌اند و منابع جریان ایده‌آل می‌باشند. اگر

$g_m r_o \gg 1$  باشد، اندازه مقاومت خروجی  $R_{out}$  تقریباً، کدام است؟



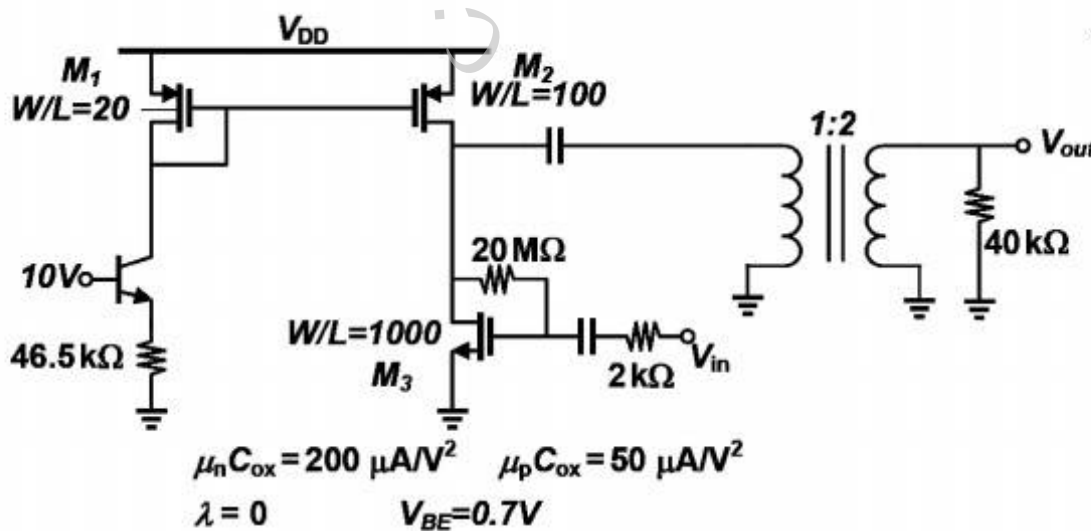- (۱)  $\frac{r_{o2}}{g_{m1} r_{o1}}$
- (۲)  $\frac{1}{g_{m1} g_{m2} r_{o2}}$
- (۳)  $\frac{1}{g_{m1} g_{m2} r_{o1}}$
- (۴)  $\frac{r_{o2}}{g_{m2} r_{o1}}$


۶- بهره ولتاژ مدار زیر  $(\frac{V_{out}}{V_{in}})$  تقریباً، کدام است؟ فرض کنید تمام ترانزیستورهای MOSFET در ناحیه اشباع بایاس شده‌اند.



- (۱) -۴۸۰
- (۲) -۴۰۰
- (۳) -۲۸۰
- (۴) -۲۰۰




۷- مقدار بهره  $\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right|$  در مدار زیر کدام است؟  $R_1 = R_3 = \frac{3}{g_{m1}} = \frac{2}{g_{m3}}$  ،  $g_{m2} R_2 = \frac{1}{2}$

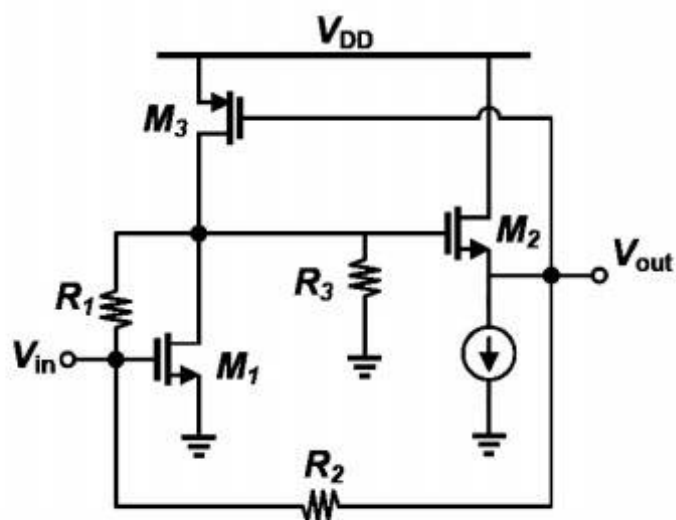

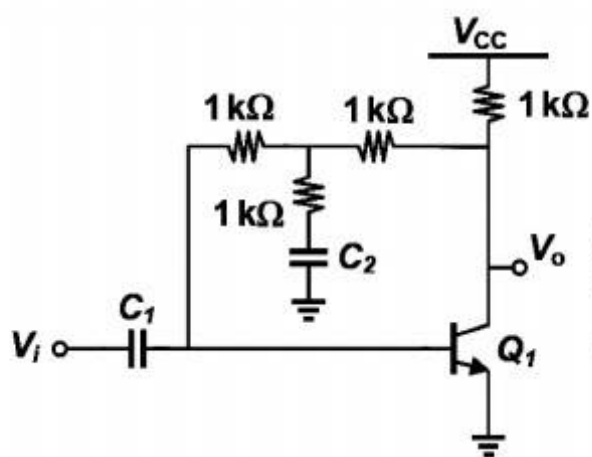- (1)  $\frac{1}{4}$
- (2)  $\frac{1}{2}$
- (3)  $\frac{3}{4}$
- (4) 1


۸- مقدار تقریبی بهره ولتاژ در تقویت کننده زیر، کدام است؟ خازن‌ها در حالت AC، اتصال کوتاه هستند.



- (1) -50
- (2) -40
- (3) -30
- (4) -20


۹- در مدار تقویت کننده زیر همه ترانزیستورها در ناحیه فعال بایاس شده‌اند و منبع جریان  $I_b$  ایده‌آل است.

مقدار بهره ولتاژ مد مشترک  $A_{cm} = \left| \frac{V_{out}}{V_{cm}} \right|$  آن، کدام است؟

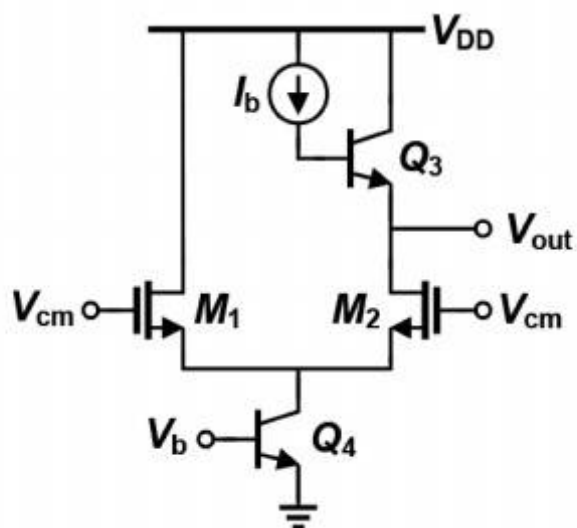

$M_{1,2}: V_A = \infty$   
 $g_{m1,2} = 10 \text{ mA/V}$   
 $Q_{3,4}: V_A = 10 \text{ V}$   
 $V_T = 25 \text{ mV}$   
 $\beta = 99$   
 $I_b = 10 \mu\text{A}$

- (1) 0.025
- (2) 0.1
- (3) 0.25
- (4) 1

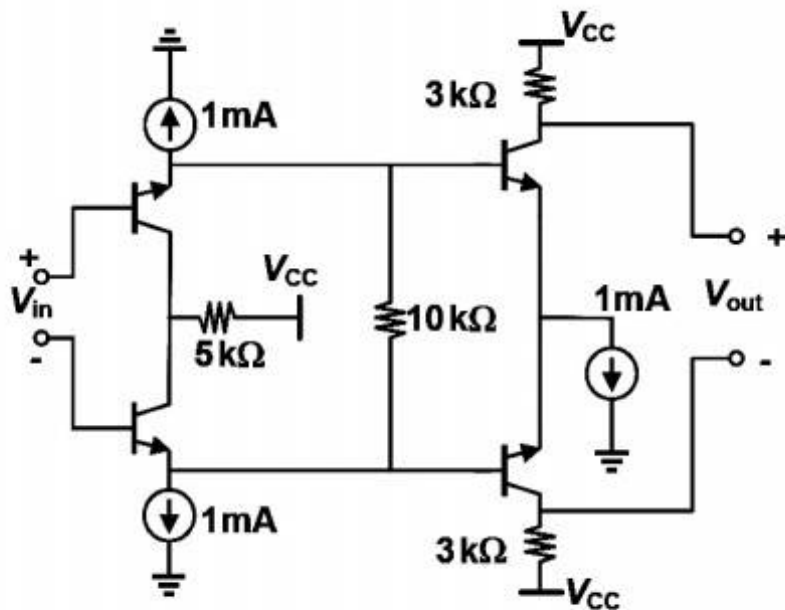


۱۰- در مدار شکل زیر  $\frac{V_{out}}{V_{in}}$  ، کدام است؟

فرض:  $r_o = \infty$  ,  $\beta = 99$  ,  $r_{\pi} = 5k\Omega$

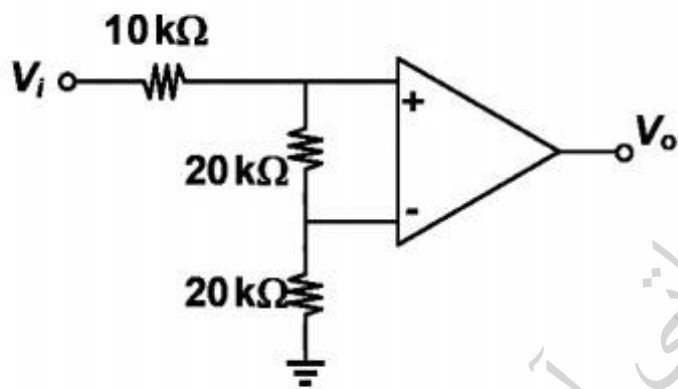- (۱) -۱۰۰
- (۲) -۶۰
- (۳) -۴۰
- (۴) -۳۰

۱۱- در تقویت کننده تفاضلی زیر، اگر بهره تفاضلی ۱۰ و مقدار CMRR آن برابر ۳ باشد، بهره  $\frac{V_o}{V_i}$  ، کدام


است؟ (مقاومت ورودی تقویت کننده را بی نهایت فرض کنید.)



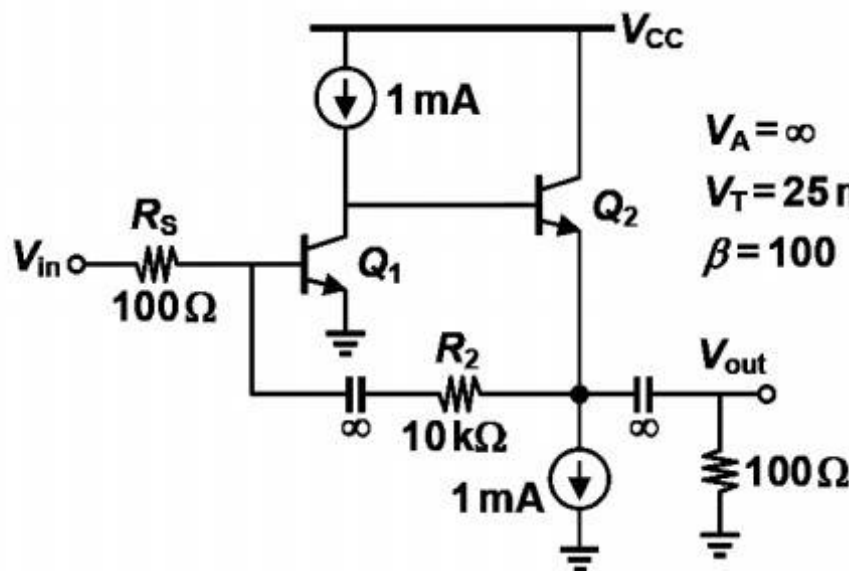- (۱) ۴
- (۲) ۶
- (۳) ۸
- (۴) ۱۰


۱۲- در مدار شکل زیر، همه ترانزیستورها در ناحیه فعال بایاس شده اند و منابع جریان ایده آل هستند. مقدار بهره

ولتاژ  $A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}}$  آن تقریباً چقدر است؟



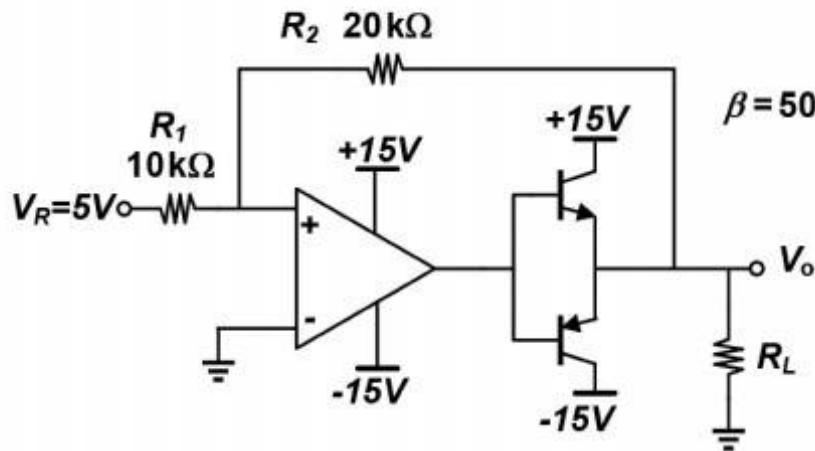- (۱) ۴۰
- (۲) ۵۰
- (۳) ۸۰
- (۴) ۱۰۰

۱۳- حداقل مقدار مجاز مقاومت بار  $R_L$  در مدار زیر، چند اهم است؟ حداکثر جریان خروجی آپ - امپ،  $20\text{ mA}$  است.




۵ (۱)

۱۰ (۲)

۲۰ (۳)

۴۰ (۴)

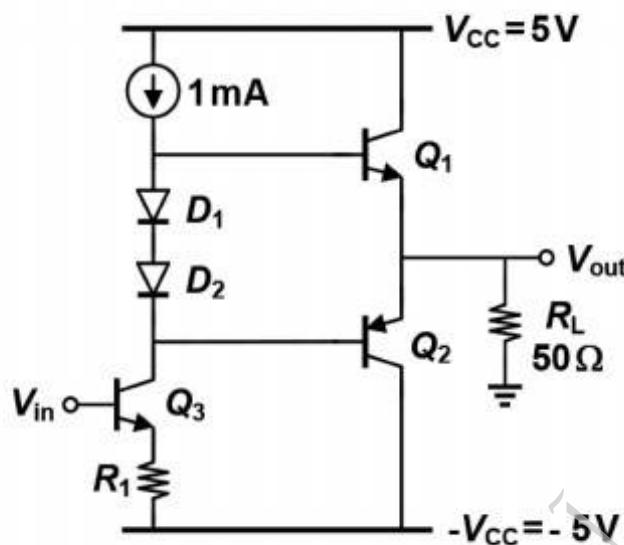۱۴- در مدار تقویت کننده توان زیر، حداقل افت ولتاژ لازم در دو سر منبع جریان  $2\text{ mA}$  ولت است. حداکثر مقدار مقاومت  $R_1$  چند کیلو اهم می تواند باشد تا دامنه سوئیچینگ متقارن ولتاژ خروجی  $V_{out}$  ماکزیمم گردد؟



$V_A = \infty$

$|V_{BE,on}| = 0.7\text{ V}$

$|V_{CE,sat}| = 0.2\text{ V}$

$\beta = 49$


۰٫۸ (۱)

۱ (۲)

۱٫۶ (۳)

۲ (۴)

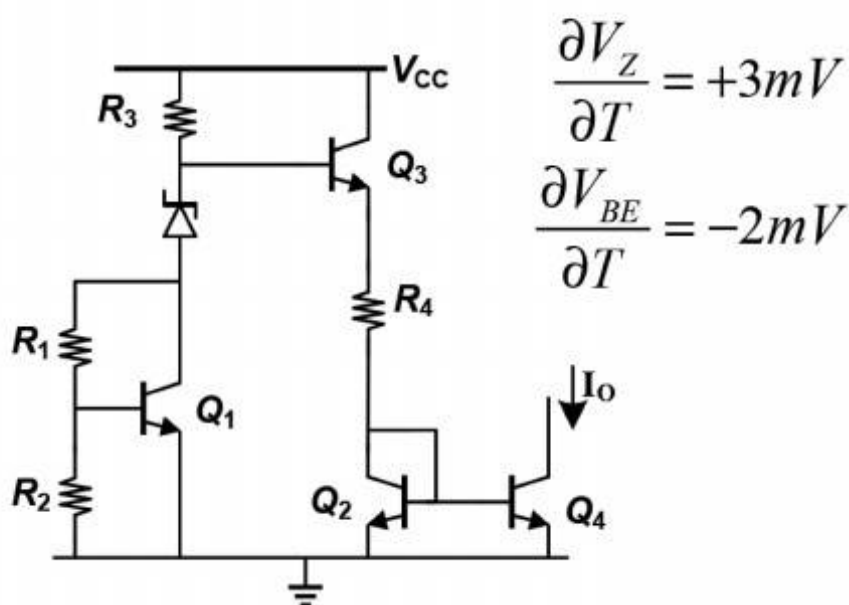۱۵- در مدار زیر تغییرات ولتاژ زبر و ولتاژ  $V_{BE}$  نسبت به دما مشخص شده است. نسبت  $\frac{R_1}{R_2}$ ، برای استقلال



$$\frac{\partial V_Z}{\partial T} = +3\text{ mV}$$

$$\frac{\partial V_{BE}}{\partial T} = -2\text{ mV}$$

کامل  $I_0$  نسبت به دما، کدام است؟


۷ (۱)

۱٫۵ (۲)

۱ (۳)


۲٫۵ (۴)

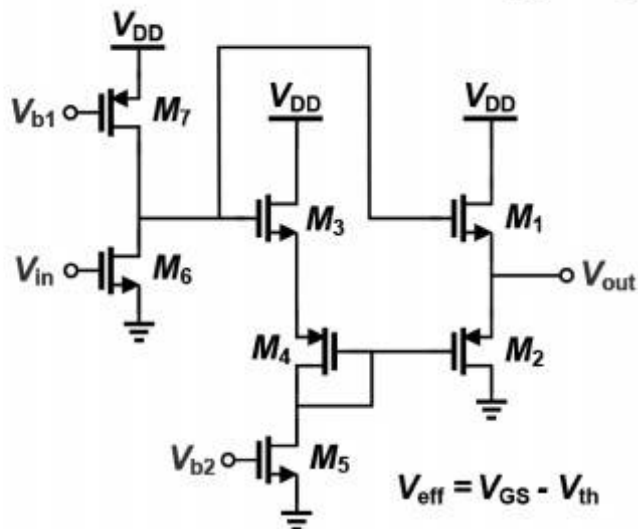۱۶- کدام گزینه در مورد محدوده سوئینگ خروجی مدار زیر درست می باشد؟



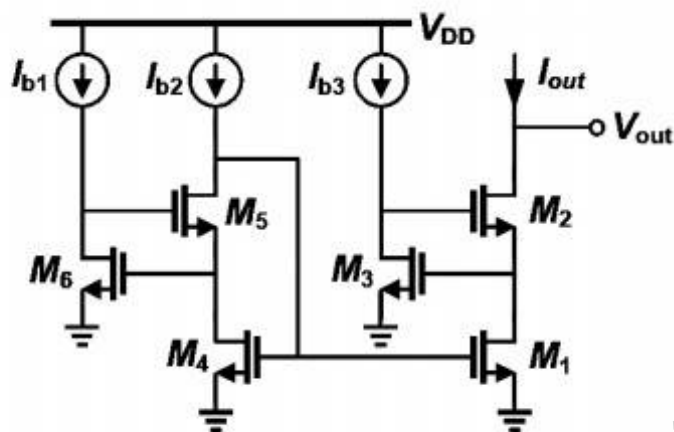- (۱)  $V_{DD} - 4V_{eff} - 2V_{th}$
- (۲)  $V_{DD} - 2V_{eff} - 2V_{th}$
- (۳)  $V_{DD} - 2V_{eff}$
- (۴)  $V_{DD} - 3V_{eff} - 2V_{th}$


۱۷- در مدار آینه جریان زیر، حداقل مقدار ولتاژ خروجی  $V_{out}$  چند ولت است؟



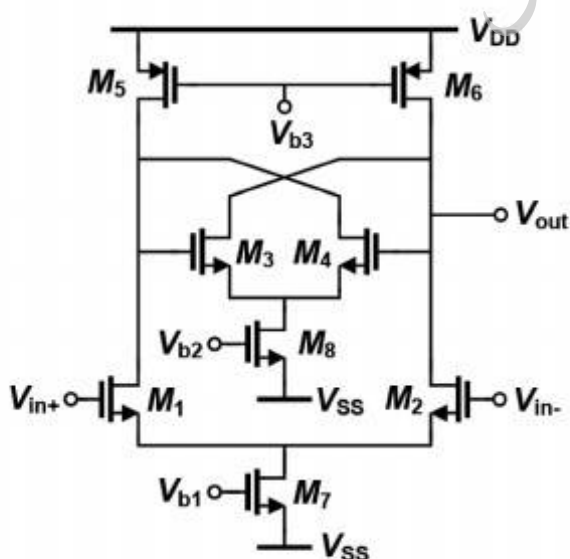- (۱) ۰/۴
  - (۲) ۰/۵
  - (۳) ۰/۶
  - (۴) ۰/۷۵
- $\mu_n C_{ox}(W/L)_{1,2} = 16 \text{ mA/V}^2$   
 $(W/L)_{1,2} = 20 (W/L)_{4,5}$   
 $\mu_n C_{ox}(W/L)_3 = 5 \text{ mA/V}^2$   
 $(W/L)_3 = 5 (W/L)_6$   
 $V_{TH} = 0.4 \text{ V}$   
 $\lambda = \gamma = 0$   
 $I_{b1} = 5 \mu\text{A}, I_{b2,3} = 25 \mu\text{A}$

۱۸- در مدار تقویت کننده تفاضلی زیر، همه ترانزیستورهای متناظر با هم یکسان بوده و در ناحیه اشباع بایاس شده اند. منبع تغذیه  $V_{SS}$  علاوه بر مؤلفه DC شامل یک مؤلفه نویز ac سیگنال کوچک است. مقدار بهره


ولتاژ  $A_{SS} = \frac{V_{out}}{V_{SS}}$  آن، کدام است؟



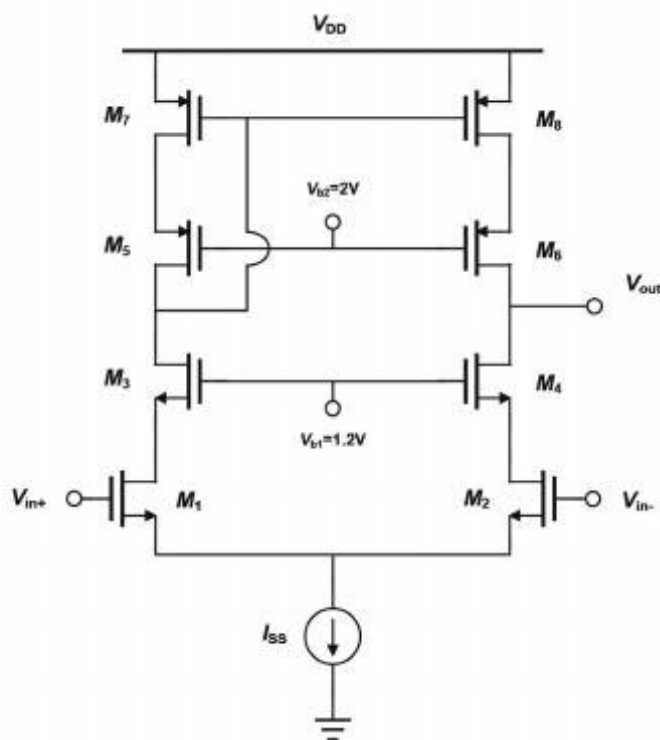- (۱) ۱۰
  - (۲) ۲۰
  - (۳) ۳۰
  - (۴) ۴۰
- $V_{eff} = 0.2 \text{ V}$   
 $\lambda = 0.25 \text{ V}^{-1}$   
 $\gamma = 0$   
 $I_{D7} = 2 \text{ mA}$   
 $I_{D8} = 0.1 \text{ mA}$



۱۹- آپ - امپ شکل زیر مفروض است. فرض کنید این آپ - امپ برای کاربرد حاضر که در آن خروجی آپ - امپ به گیت  $M_7$  وصل می‌شود، طراحی گردیده است. در این صورت بهترین نقطه بایاس DC گره خروجی ( $V_{ODC}$ ) بر حسب ولت، برای داشتن ماکزیمم سوئینگ متقارن، کدام است؟




(۱) ۰/۸۵

(۲) ۰/۹۵

(۳) ۱/۳

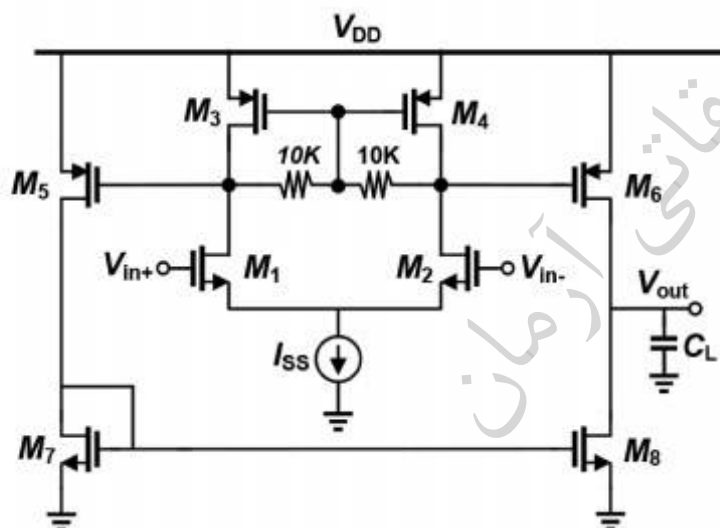(۴) ۱/۶

۲۰- مقدار بهره ولتاژ  $A_V = \frac{V_{out}}{V_{in+} - V_{in-}}$  فرکانس پایین تقویت کننده زیر، کدام است؟




(۱) -۵۰۰

(۲) -۲۵۰

(۳) -۱۲۵

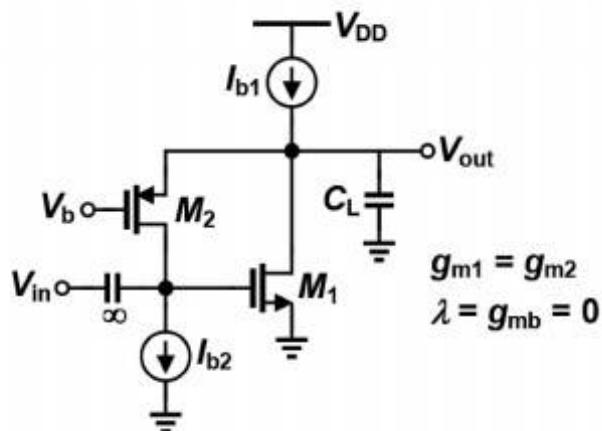(۴) -۱۰۰

۲۱- در مدار زیر همه ترانزیستورها در ناحیه اشباع بایاس شده‌اند و منابع جریان ایده‌آل هستند. مقدار کل توان نویز حرارتی خروجی آن بر حسب  $V^2$  چقدر است؟ در محاسبه نویز از مدل کانال بلند ترانزیستورها استفاده کنید.



(۱)  $\frac{2kT}{3C_L}$


(۲)  $\frac{kT}{3C_L}$

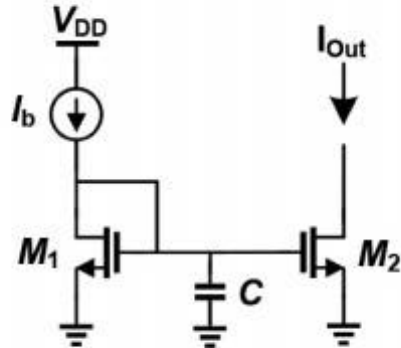(۳)  $\frac{kT}{C_L}$



$$\frac{4kT}{3C_L} \quad (۴)$$

۲۲- در مدار زیر، منبع جریان ایده‌آل و ترانزیستور  $M_2$  در ناحیه اشباع فرض می‌شود. جریان rms نویز خروجی ( $I_{out}$ ) ناشی از ترانزیستور  $M_1$ ، کدام است؟ در محاسبه نویز از مدل کانال بلند ترانزیستورها استفاده کنید. ( $\lambda = 0$ )



$$(W/L)_2 = 4(W/L)_1$$


$$g_{m1} \sqrt{\frac{16 kT}{3 C}} \quad (۱)$$

$$g_{m1} \sqrt{\frac{8 kT}{3 C}} \quad (۲)$$

$$g_{m1} \sqrt{\frac{32 kT}{3 C}} \quad (۳)$$

$$g_{m1} \sqrt{\frac{4 kT}{3 C}} \quad (۴)$$

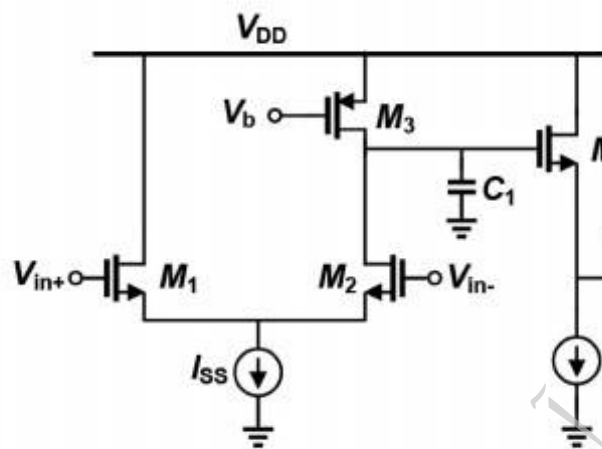۲۳- با صرف نظر کردن از خازن‌های پارازیتی ترانزیستورهای مدار زیر، نرخ چرخش (Slew Rate) آن، کدام است؟



$$\frac{I_{SS}}{2C_1} \quad (۱)$$


$$\frac{I_{SS}}{4C_1} \quad (۲)$$

$$\frac{2I_{SS}}{C_1} \quad (۳)$$

$$\frac{I_{SS}}{C_1} \quad (۴)$$

۲۴- با توجه به شکل زیر، نسبت فرکانس صفر مدار به قطب اول آن، کدام است؟ ( $g_m$  همه ترانزیستورها با هم

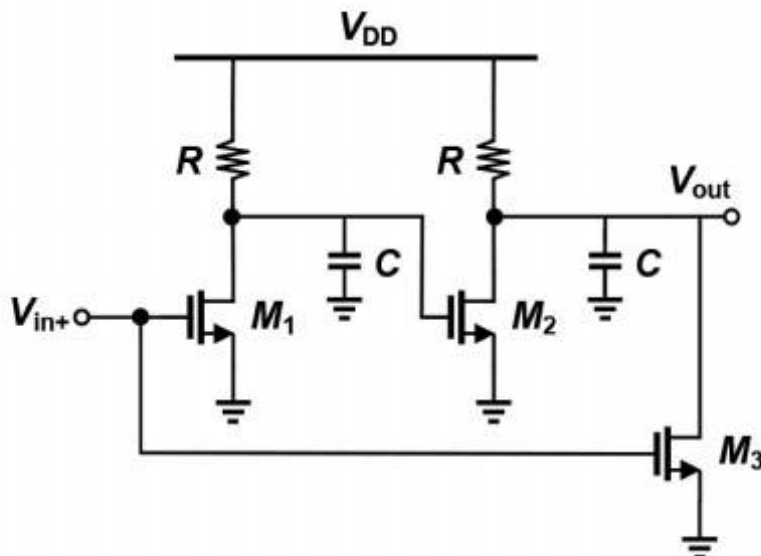برابر است و  $g_m R = 2$  و  $\lambda = 0$ )




$$۴ \quad (۱)$$

$$۳ \quad (۲)$$

$$۲ \quad (۳)$$


$$۱ \quad (۴)$$

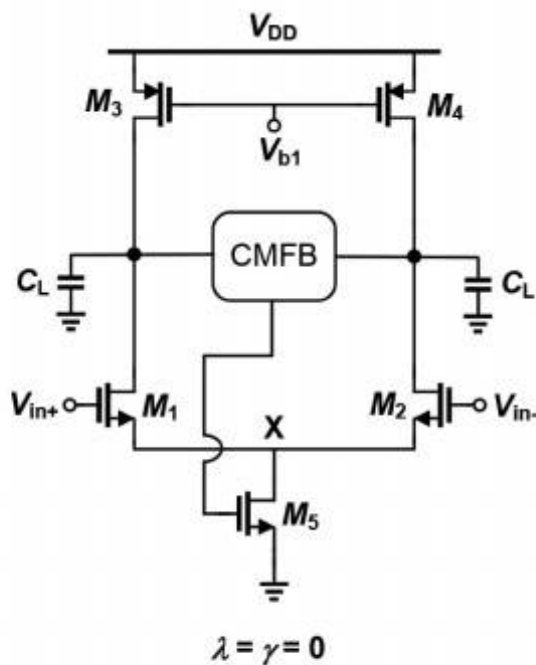۲۵- در مدار آپ-امپ تمام تفاضلی زیر، مدار فیدبک مد مشترک ایده‌ال و دارای بهره واحد است. اگر مجموع خازن پارازیتی گره X تا زمین،  $\frac{1}{4}$  اندازه خازن  $C_L$  و حاشیه فاز مدار مد مشترک  $45^\circ$  باشد. نسبت  $\frac{W}{L}$  ترانزیستور  $M_1$  به  $M_5$  کدام است؟



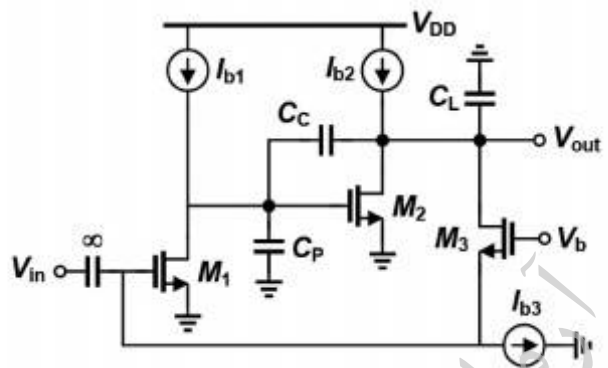
- (۱) ۸
- (۲) ۱۶
- (۳) ۲۴
- (۴) ۳۲

۲۶- در مدار تقویت کننده زیر همه ترانزیستورها در ناحیه اشباع بایاس شده و منابع جریان ایده آل هستند. به ازای چه مقداری از  $g_m$  ترانزیستور  $M_3$  بر حسب میلی آمپر بر ولت، این مدار صفر فرکانسی محدود نخواهد داشت؟



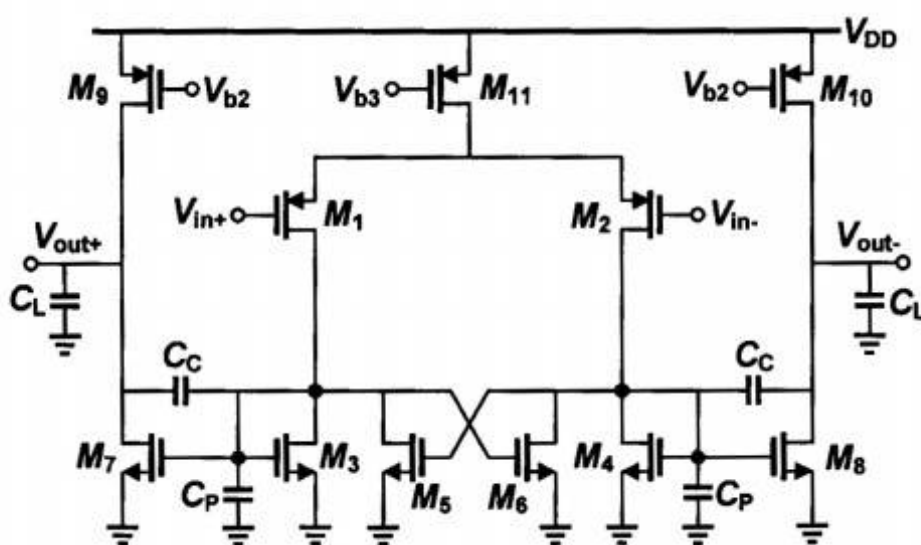
- (۱) ۲
  - (۲) ۲/۵
  - (۳) ۸
  - (۴) ۱۰
- $g_{m1} = 10 \text{ mA/V}$   
 $g_{m1} = 20 \text{ mA/V}$   
 $\lambda = \gamma = 0$   
 $C_L = 1.5 \text{ pF}$   
 $C_C = 2 \text{ pF}$   
 $C_P = 0.5 \text{ pF}$

۲۷- در مدار تقویت کننده زیر، همه ترانزیستورهای متناظر با هم یکسان بوده و در ناحیه اشباع بایاس شده‌اند. مقدار فرکانس بهره - واحد آن بر حسب گیگا رادیان بر ثانیه تقریباً برابر کدام است؟



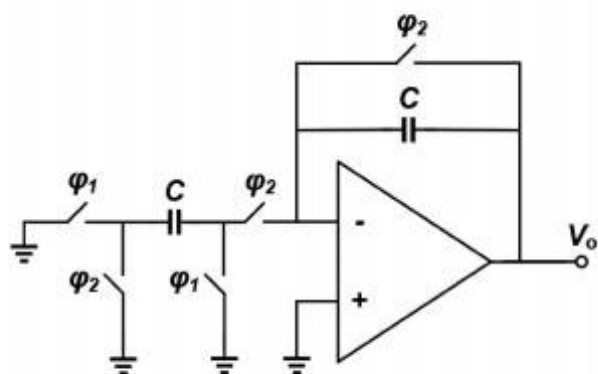- (۱) ۶
  - (۲) ۴
  - (۳) ۳
  - (۴) ۲
- $V_{eff} = 0.2 \text{ V}$   
 $\lambda = 0.1 \text{ V}^{-1}$   
 $\gamma = 0$   
 $(W/L)_{3,4} = 2(W/L)_{5,6}$   
 $(W/L)_{7,8} = 2(W/L)_{3,4}$   
 $I_{D11} = 3 \text{ mA}$   
 $C_L = 2 \text{ pF}$   
 $C_C = 5 \text{ pF}$   
 $C_P = 0.5 \text{ pF}$

۲۸- در مدار زیر آپ-امپ و سوئیچ‌ها ایده‌آل می‌باشند. ولتاژ  $V_o$  در انتهای فاز  $\phi_2$  کدام است؟




(۱)  $-V_1 - V_2$


(۲)  $V_1 - V_2$

(۳)  $V_1 + V_2$

(۴)  $V_2 - V_1$

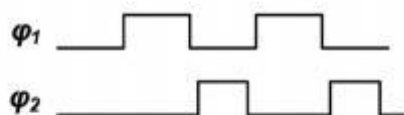

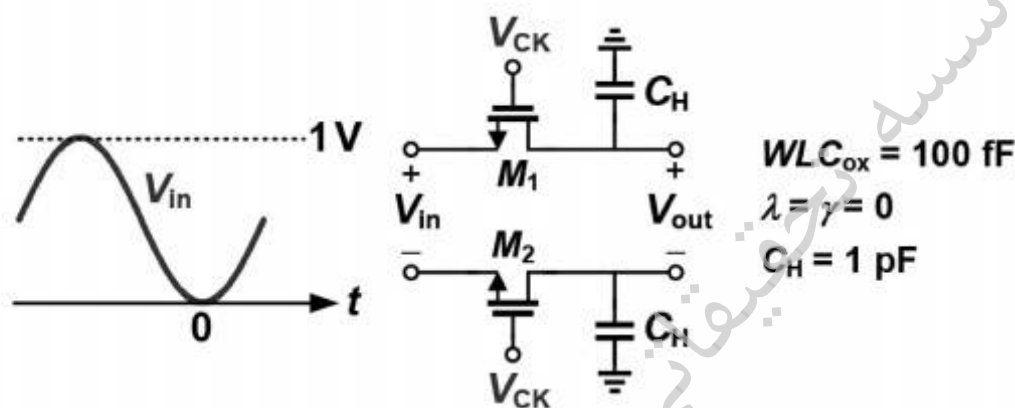۲۹- در مدار زیر ترانزیستورهای  $M_1$  و  $M_2$  با هم یکسان بوده و بار کانال ترانزیستورها در موقع خاموش شدن به صورت مساوی از ترمینال‌های درین و سورس آنها تخلیه می‌گردد. حداکثر خطای ناشی از تزریق بار کانال ترانزیستورها در ولتاژ خروجی  $V_{out}$ ، چند میلی‌ولت است؟




(۱) ۲۵

(۲) ۵۰

(۳) ۷۵

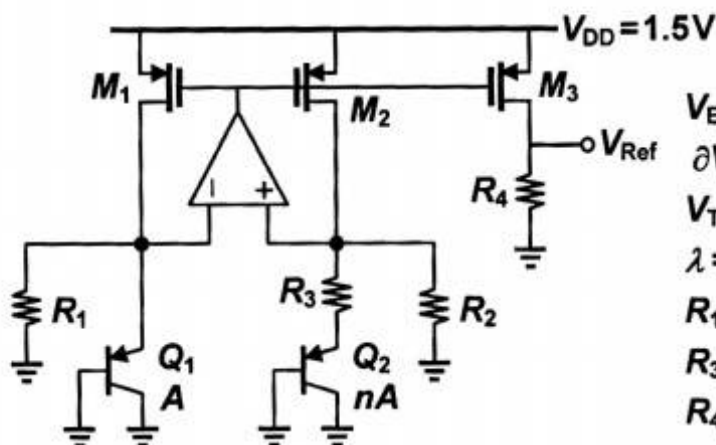(۴) ۱۰۰

۳۰- در مدار Bandgap زیر، همه ترانزیستورها در ناحیه فعال بایاس شده‌اند و ترانزیستورهای PMOS با هم یکسان هستند. مقدار ولتاژ مرجع  $V_{Ref}$  در دمای اتاق ( $T = 300^\circ K$ )، چند میلی‌ولت است؟



(۱) ۴۸۰

(۲) ۳۸۴

(۳) ۲۸۸

(۴) ۲۱۶

$V_{EB1} (T = 300^\circ K) = 0.7 V$

$\partial V_{EB} / \partial T (T = 300^\circ K) = -1.5 mV/^\circ K$

$V_T (T = 300^\circ K) = 26 mV$

$\lambda = 0, n = 15, \ln(15) = 2.71$

$R_1 = R_2 = 400 k\Omega$

$R_3 = 62.5 k\Omega$

$R_4 = 100 k\Omega$



- ۳۱- در هر سلول واحد (unitcell) کریستال سیلیکون، چند عدد اتم سیلیکون قرار دارد؟
- (۱) ۲ (۲) ۸ (۳) ۱۴ (۴) ۱۸
- ۳۲- در پروسه اکسیداسیون حرارتی سایکلون، کدام گزینه درست است؟
- (۱) در ویفرهای نوع <۱۱۱> ضریب رشد خطی  $(\frac{B}{A})$  بزرگتر از مقدار نظیر برای ویفرهای نوع <۱۰۰> است.  
 (۲) با افزایش ضخامت اکسید، عامل محدودکننده رشد اکسید، نفوذ مولکول‌های اکسیدکننده در لایه اکسید است.  
 (۳) انجام عمل اکسیداسیون در حرارت‌های بالاتر باعث افزایش بارهای ذخیره شده در اکسید می‌گردد.  
 (۴) سرعت رشد اکسید در محیط  $(O_2, H_2O)$  بیشتر از سرعت رشد در محیط  $H_2O$  است.
- ۳۳- در اکسید کردن حرارتی با  $O_2$ ، کدام گزینه درست است؟
- (۱) وجود  $Cl_2$  همراه  $O_2$  باعث بهتر شدن کیفیت اکسید می‌شود.  
 (۲) وجود کلر همراه  $O_2$  باعث کم شدن میزان رشد اکسید می‌شود.  
 (۳) وجود  $N_2$  همراه  $O_2$  باعث خراب شدن کیفیت اکسید می‌شود.  
 (۴) وجود  $F_2$  همراه  $O_2$  تأثیری در میزان رشد اکسید ندارد.
- ۳۴- استفاده از «Plasma enhanced oxidation» کدام مورد را سبب می‌شود؟
- (۱) زیاد شدن میزان رشد اکسید در اثر وجود رادیکال‌ها  
 (۲) زیاد کردن دما برای کم شدن اثر یون‌ها  
 (۳) زیاد شدن میزان رشد اکسید در اثر وجود رادیکال‌ها  
 (۴) کم کردن دما برای زیاد شدن میزان رشد
- ۳۵- در رابطه با انجام پروسه دیفیوژن حرارتی بر روی قسمت مشخصی از سطح ویفر، کدام گزینه نادرست است؟
- (۱) با واریز فتورزیست بر روی ویفر و استفاده از ماسک مناسب، درجه مورد نظر بر روی فتورزیست باز شده و سپس عمل دیفیوژن انجام می‌گیرد.  
 (۲) با رشد اکسید بر روی ویفر و استفاده از ماسک مناسب، درجه مورد نظر بر روی اکسید باز شده و سپس عمل دیفیوژن انجام می‌گیرد.  
 (۳) در طول مرحله drive-in مقدار دانسیته ناخالصی روی سطح کاهش می‌یابد.  
 (۴) در طول مرحله Predeposition مقدار دانسیته ناخالصی روی سطح تغییر نمی‌کند.
- ۳۶- برای بهبود کیفیت لیتوگرافی نوری، در سیستم‌های لیتوگرافی پروژکشن (Projection)، اقدام مناسب، کدام است؟
- (۱) برای بهبود NA, DOF را بالا می‌بریم.  
 (۲) برای بهبود NA, DOF را پایین می‌بریم.  
 (۳) برای بهبود رزولوشن، NA را بالا می‌بریم.  
 (۴) برای بهبود رزولوشن، NA را پایین می‌بریم.



۳۷- در مورد **etch** خشک شیمیایی با استفاده از پلاسما، گزینه درست کدام است؟

- (۱) ویفرها عمودی قرار می‌گیرند تا **etch** شدن یکنواخت‌تر انجام گیرد.
- (۲) ویفرها عمودی قرار می‌گیرند تا برخورد یون کمتر باشد.
- (۳) ویفرها افقی قرار می‌گیرند تا برخورد یون کمتر باشد.
- (۴) ویفرها عمودی قرار می‌گیرند تا از تعداد ویفر بیشتری استفاده شود.


۳۸- کدام مورد، جزء دلایل استفاده از تکنیک‌های مسطح‌سازی (**Planarization**) در پیاده‌سازی اتصالات (**interconnects**)، نمی‌باشد؟

- (۱) ایجاد اتصالات مطمئن و جلوگیری از قطعی احتمالی
- (۲) عدم امکان لایه نشانی عایق‌های میان اتصالات به صورت یکنواخت
- (۳) مشکلات حین لیتوگرافی اتصالات
- (۴) هیچ‌کدام

۳۹- در مورد استفاده از **TiN**، کدام گزینه نادرست است؟

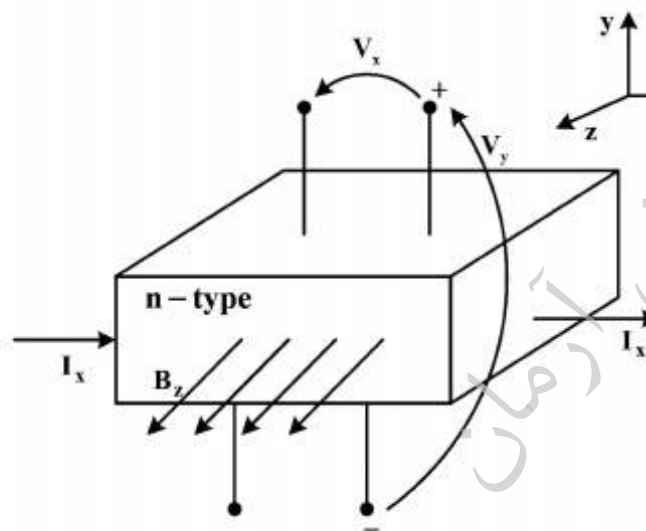- (۱) برای خطوط ارتباطی محلی استفاده می‌شود.
- (۲) به صورت ضد انعکاس زیر فتورزیست عمل می‌کند.
- (۳) به عنوان سد نفوذ **Al** به زیر خود عمل می‌کند.
- (۴) مقاومت آن کمتر از **Al** است.

۴۰- در آزمایش‌ها با اعمال  $I_x$  و  $B_z$  ایستا خواهیم داشت:



$$(1) \quad I_y = 0, \quad V_y = 0$$

$$(2) \quad I_y = 0, \quad V_y = -B_z \frac{I_x}{qtn}$$


$$(3) \quad I_y = 0, \quad V_y = +B_z \frac{I_x}{qtn}$$

$$(4) \quad I_y = \pm \frac{B_z I_x}{\rho qtn}, \quad V_y = \pm B_z \frac{I_x}{qtn}$$

۴۱- ساختار شکل زیر، تحت عمل اکسیداسیون wet در دمای  $900^{\circ}\text{C}$  قرار می‌گیرد. در ناحیه با ناخالصی  $\text{N}^+$  مقدار ضریب خطی اکسیداسیون  $(\frac{B}{A})$  چهار برابر مقدار آن در نواحی دیگر است. پس از چند ساعت

اکسیداسیون، ضخامت اکسید در ناحیه باز  $\text{N}^+$  با ضخامت اکسید در نواحی P یکسان می‌شود؟
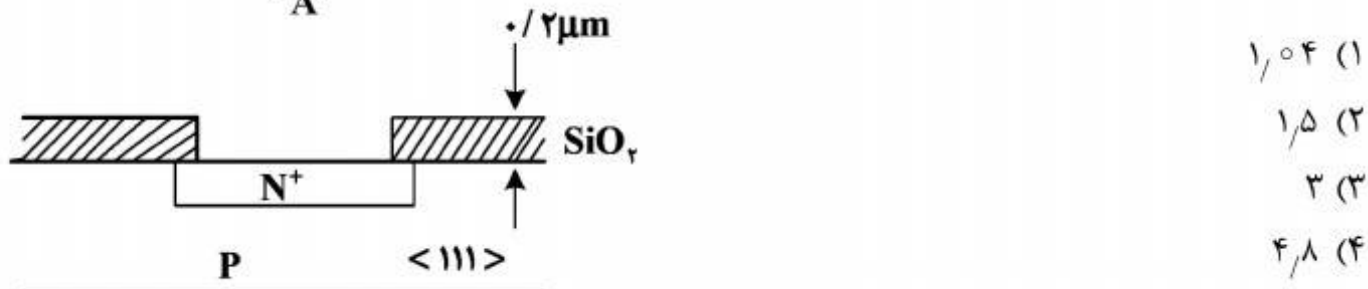
$$\frac{x_0^2}{B} + \frac{x_0}{(\frac{B}{A})} = t + \tau, \quad \text{wet } 900^{\circ}\text{C}: B \approx 0.17 \frac{\mu\text{m}^2}{\text{hr}}, \quad \frac{B}{A} = 0.25 \frac{\mu\text{m}}{\text{hr}}$$



۴۲- اگر ویفر سیلیکونی p-type با آلیش  $C_B = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$  داشته باشیم و آن را در معرض کاشت یونی به صورت سطحی با دوز  $6.5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2}$  از اتم‌های فسفر قرار دهیم، عمق پیوند pn با شرطی که نمونه ابتدا در دمای  $95^{\circ}\text{C}$  مدت نیم ساعت و سپس در دمای  $110^{\circ}\text{C}$  به مدت یک دقیقه قرار گیرد. عمق پیوند نهایی چند نانومتر خواهد شد؟

از روابط زیر می‌توانید استفاده کنید:

T	$D(\frac{\text{cm}^2}{\text{s}})$
$95^{\circ}\text{C}$	$2.99 \times 10^{-15}$
$110^{\circ}\text{C}$	$1.37 \times 10^{-13}$

$$C(x, t) = \frac{Q}{\sqrt{\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right), \quad C(x, t) = \frac{Q}{\sqrt{Dt}} \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

$$\ln(10) = 2.3$$

۱۳۰ (۱)

۲۲۰ (۲)

۳۱۰ (۳)

۴۰۰ (۴)

۴۳- در کاشت یونی یک ناخالصی در سیلیکون، لایه اکسید با ضخامت  $500 \text{ \AA}$  در مسیر یون‌ها وجود دارد. مقادیر  $R_p$  مربوط به سیلیکون و لایه اکسید به ترتیب  $0.4 \mu\text{m}$  و  $0.5 \mu\text{m}$  در انرژی به کار رفته می‌باشد.

محل ماکزیمم دانسیته ناخالصی در سیلیکون نسبت به سطح سیلیکون در چه عمقی بر حسب  $\text{A}$  است؟

۲۶۰۰ (۱)

۳۶۰۰ (۲)

۴۶۰۰ (۳)

۵۶۰۰ (۴)

۴۴- برای آرایش سورس و درین یک NMOS، به کمک کاشت یونی آرسنیک، با دوز  $4 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$  و انرژی  $50 \text{ keV}$ ، حداقل ضخامت گیت پلی سیلیکون چند نانومتر باشد، تا ناحیه کانال تحت تأثیر کاشت یونی قرار نگیرد؟ آرایش اولیه بستر  $10^{16} \text{ cm}^{-3}$  می باشد.

$$C(x) = \frac{Q}{\sqrt{2\pi}\Delta R_p} e^{-\frac{(x-R_p)^2}{2\Delta R_p^2}}, \ln(10) = 2.3$$

از روابط روبه‌رو، می‌توانید استفاده کنید:

As in silicon	$R_p$	$\Delta R_p$
$50 \text{ keV}$	$35 \text{ nm}$	$15 \text{ nm}$

(۱) ۵۰

(۲) ۷۰

(۳) ۱۱۰

(۴) ۱۳۰

۴۵- در آزمایش C-V یک ساختار MOS، مقدار ولتاژ آستانه نسبت به حالت مورد انتظار ۳۷- تغییر را نشان می‌دهد. در صورتی که مقدار خازن  $F \times 10^{-15}$  باشد، کدام مورد می‌تواند سبب تغییر فوق شود؟

(۱) بار منفی با مقدار  $C \times 10^{-14}$  در اکسید و در نزدیکی محل اتصال اکسید و سیلیکون

(۲) بار مثبت با مقدار  $C \times 10^{-14}$  در اکسید و در نزدیکی سطح اکسید

(۳) بار مثبت با مقدار  $C \times 10^{-14}$  در اکسید و در نزدیکی محل اتصال اکسید و سیلیکون

(۴) بار مثبت با مقدار  $C \times 10^{-14}$  که به طور یکنواخت در اکسید توزیع شده باشد.

آرمان

موسسه تحقیقاتی آرمان