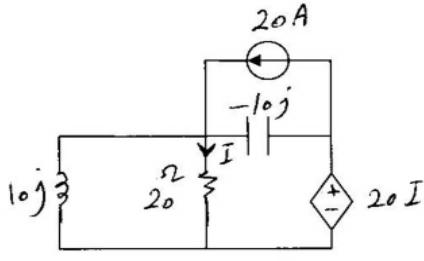



۵۱- در مدار زیر توان را کتیو مصرفی چند کیلو VAR است.



$$3.2 \text{ (۲)} \quad 0.8 \text{ (۱)}$$

$$2.4 \text{ (۴)} \quad 6.4 \text{ (۳)}$$

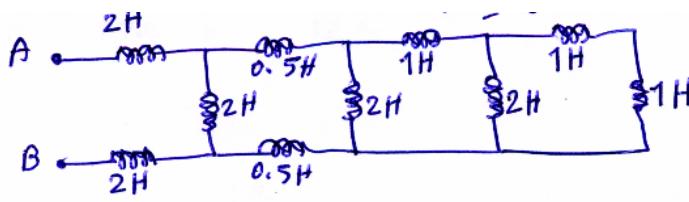۵۲- سلف معادل بین دو نقطه A و B در شکل زیر چقدر است؟



$$5 \text{ هانری} \text{ (۱)}$$

$$3 \text{ هانری} \text{ (۲)}$$

$$4 \text{ هانری} \text{ (۳)}$$

$$\frac{1}{5} \text{ هانری} \text{ (۴)}$$

۵۳- دو نوع بار با مشخصات زیر در یک مدار قرار دارند.

بار اول 350VA با ضریب قدرت 0.5 پس فاز، بار دوم 1200VA با ضریب قدرت 0.7 پس فاز، توان ظاهری کل مدار تقریباً چه مقدار است.

$$1143 \text{ VA} \text{ (۲)} \quad 1015 \text{ VA} \text{ (۱)}$$


$$2160 \text{ VA} \text{ (۴)} \quad 1530 \text{ VA} \text{ (۳)}$$

۵۴- به یک سیم پیچ با مقاومت اهمی  $R = 15\Omega$  ولتاژ  $100V$  با فرکانس  $60HZ$  تغذیه شد و  $4A$  جریان بدست آمد.

اگر همان سیم پیچ با ولتاژ  $100V$  و فرکانس  $50HZ$  تغذیه شود مقدار جریان عبوری تقریباً چقدر خواهد شد؟

$$3.5A \text{ (۴)} \quad 4.5A \text{ (۳)} \quad 5A \text{ (۲)} \quad 6A \text{ (۱)}$$

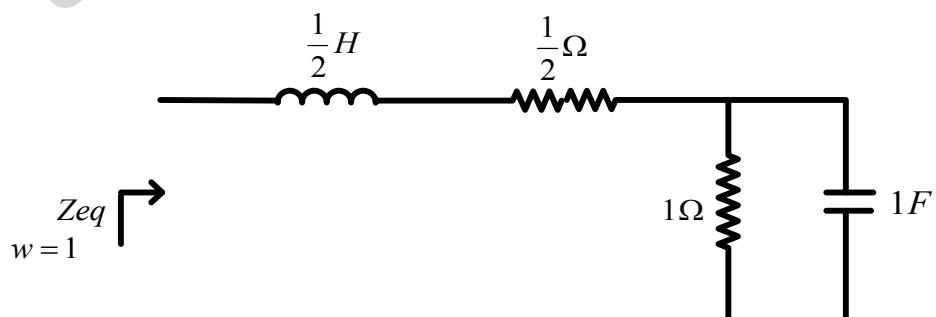۵۵- در مدار زیر با کدام گزینه برابر است  $Z_{eq}$  ؟




$$2\Omega \text{ (۴)}$$

$$1\Omega \text{ (۳)}$$

$$1-j \text{ (۲)}$$

$$1+2j \text{ (۱)}$$

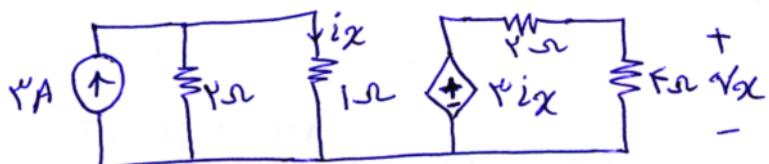۵۶- مقدار  $V_x$  در مدار زیر چقدر بدهست می‌آید؟




$$3V \text{ (4)}$$

$$4V \text{ (3)}$$

$$2V \text{ (2)}$$

$$1V \text{ (1)}$$

۵۷- جریان  $i$  چقدر بدهست می‌آید؟

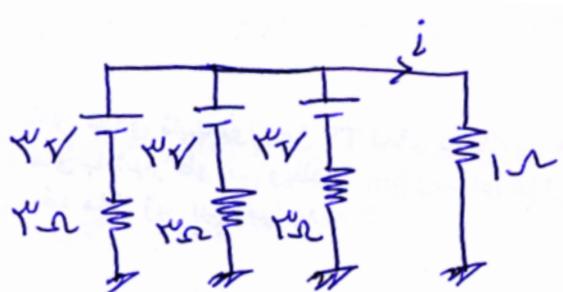

$$4.5 A \text{ (4)}$$

$$3 A \text{ (3)}$$

$$1 A \text{ (2)}$$

$$1.5 A \text{ (1)}$$


۵۸- توان تولیدی توسط منبع ۳A با کدام گزینه برابر است؟

$$5W \text{ (1)}$$

$$6W \text{ (2)}$$

$$7W \text{ (3)}$$

$$8W \text{ (4)}$$

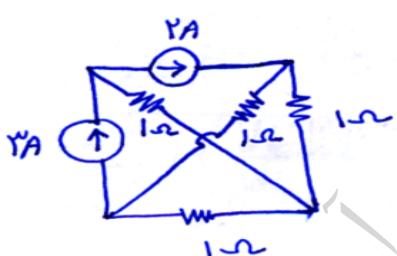


۵۹- مقدار ولتاژ خازن با کدام گزینه برابر است؟

$$\text{صفر} \text{ (1)}$$

$$2e^{-2t} + 5e^{-3t} \text{ (2)}$$

$$4e^{-t} + 4e^{-2t} + 3 \text{ (3)}$$

$$5V \text{ (4)}$$

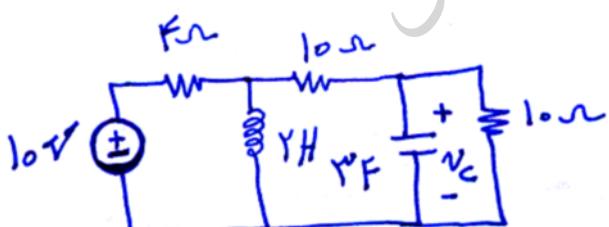

۶۰- اگر ظرفیت هر خازن در شکل زیر برابر  $1F$  باشد ظرفیت دیده شده از دو سر


$$a - b \text{ چقدر است؟}$$

$$4.2F \text{ (3)}$$


$$1.1F \text{ (2)}$$

$$1.6F \text{ (1)}$$

$$2.3F \text{ (4)}$$

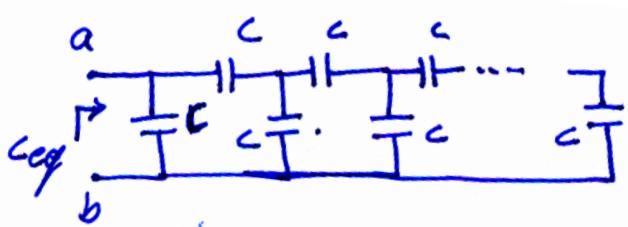

اندازه گیری الکتریکی

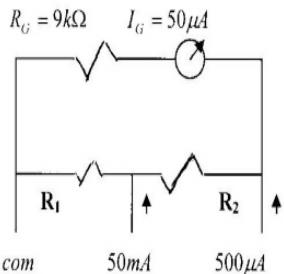

۶۱- برای توسعه حدود اندازه گیری جریان یک گالوانومتر قاب گردان از شنت آئرتون مطابق شکل زیر استفاده شده است . مقاومت  $R_1$  چند اهم است ؟

- ۱)  $1K\Omega$  (۴)      ۲)  $10\Omega$  (۲)      ۳)  $100\Omega$  (۳)      ۴)  $1\Omega$  (۱)

۶۲- در مورد دستگاههای اندازه گیری حساس، کلاس دقت در چه محدوده‌ای است.

- ۱) کمتر از  $0/5$  (۰)      ۲) بین  $1/5$  تا  $1$  (۳)      ۳) بین  $1$  تا  $5$  (۴)      ۴) هیچ کدام

۶۳- در مورد ماکسیمتر کدام عبارت صادق است.

- ۱) کنتور اکتیو که با رامکزیم را نشان می‌دهد  
۲) دستگاه ثبت کننده بار ماکریم در بازه زمانی تعریف شده  
۳) کنتور اکتیو به همراه سنجش ضریب قدرت  
۴) دستگاه محاسبه کننده هزینه بار ماکریم

۶۴- در شرایطی که دستگاههای اندازه گیری از ثانویه ترانسفورماتور جریان باز می‌شود، ترمینال ثانویه ترانس جریان :

- ۱) بایستی مدار باز بماند  
۲) بایستی اتصال کوتاه شود  
۳) فرق نمی کند باز یا بسته بماند  
۴) با یک ولت متر جایگزین می شود

۶۵- استفاده از روش دو واتمتری در سنجش توان اکتیو، برای کدام حالت مناسبتر است.

- ۱) بار متعادل سه فازه با سیم نول در دسترس  
۲) بار سه فازه نامتعادل و با سیم نول در دسترس  
۳) بار سه فاز نامتعادل و بدون سیم نول  
۴) بار متعادل سه فاز با اتصال ستاره در ثانویه

۶۶- برای سنجش ضریب توان، در صورت عدم دسترسی به  $\text{COS}\varphi$  متر، کدام روش مناسبتر است.

- ۱) استفاده از سنجش توان به روش دو واتمتری  
۲) استفاده از سنجش توان اکتیو ، ولتاژ و جریان  
۳) استفاده از روش سنجش توان اکتیو و راکتیو  
۴) هر سه مورد

۶۷- یک کنتور باید  $40$  دور در دقیقه بزند ولی  $38$  دور در دقیقه میزند. خطای کنتور چقدر است؟

- ۱)  $2/5$  درصد  
۲)  $5$  درصد  
۳)  $2$  درصد  
۴)  $7/5$  درصد

۶۸- بوسیله Megger چه پارامتری سنجیده می شود؟

- (۱) مقاومت اهمی کابل
- (۲) مقاومت عایق کابل نسبت به زمین
- (۳) مقاومت عایقی هر فاز کابل نسبت به هم و زمین
- (۴) امپدانس کابل

۶۹- در یک آمپر متر الکترو دینامیکی، گشتاور لحظه ای ایجاد شده تابع کدام پارامتر است؟

- (۱) مجدور جریان عبوری
- (۲) مجدور ولتاژ
- (۳) حاصل ضرب ولتاژ و جریان
- (۴) جریان عبوری

### ترانسفورماتور

۷۰- کدامیک از موارد زیر در مورد ترانسفورماتورهای توزیع صحیح است.

- (۱) ترانسفورماتورهای توزیع همواره در راندمان ماکزیمم کار می کنند.
- (۲) ترانسفورماتورهای توزیع دارای اتصال ستاره - ستاره می باشند.
- (۳) ترانسفورماتورهای توزیع در کمتر از راندمان ماکزیمم کار می کنند.
- (۴) ترانسفورماتورهای توزیع بدلیل بارگیری بیشتر از برنامی بایستی در راندمان بیشتر از ماکزیمم کار کنند.

۷۱- تلفات بی باری یک ترانسفورماتور سه فاز  $200^W$  و تلفات آن در بار نامی  $400^W$  است. تلفات این ترانسفورماتور در نصف بار نامی چه قدر است.

- (۱)  $250^W$
- (۲)  $300^W$
- (۳)  $350^W$
- (۴) به نوع بار بستگی دارد

۷۲- آزمایش بی باری ترانسفورماتور به صورت استاندارد در سمت ..... و تحت ..... انجام می شود.

- (۱) فشار قوی - جریان نامی
- (۲) فشار ضعیف - جریان نامی
- (۳) فشار قوی - ولتاژ نامی
- (۴) فشار ضعیف - ولتاژ نامی

۷۳- در صد تنظیم ولتاژ (رگولاسیون) در یک ترانسفورماتور مقدار منفی است. نوع بار این ترانسفورماتور ..... و ولتاژ دو سر بار از حالت بی باری ..... می باشد.

- (۱) اهمی- سلفی ، بیشتر
- (۲) اهمی- سلفی ، کمتر
- (۳) اهمی- خازنی ، کمتر
- (۴) اهمی- خازنی ، بیشتر

۷۴- در روی پلاک ترانسفورماتور DY11 قید شده است در این صورت:

- (۱) ولتاژ فاز ثانویه با ولتاژ فاز مشابه در اولیه  $330^\circ$  اختلاف فاز دارد
- (۲) ولتاژ خط در ثانویه با ولتاژ خط مشابه در اولیه  $330^\circ$  اختلاف فاز دارد
- (۳) ولتاژ فاز ثانویه  $60^\circ$  با ولتاژ فاز اولیه اختلاف فاز دارد
- (۴) ولتاژ خط در ثانویه  $60^\circ$  با ولتاژ خط در اولیه اختلاف فاز دارد

۷۵- در ترانسفورماتورهای توزیع، مقدار راکتانس نشتی در مقایسه با ترانسفورماتورهای انتقال:

(۱) کمتر است

(۲) بستگی به ظرفیت ترانس دارد

(۳) فرق نمی کند

۷۶- در ترانسفورماتور ایدهآل، کدام رابطه صادق است.

$$N_p i_p - N_s i_s < 0 \quad (۲)$$

$$N_p i_p - N_s i_s = 0 \quad (۱)$$

$$N_p i_p - N_s i_s = \infty \quad (۴)$$

$$N_p i_p - N_s i_s > 0 \quad (۳)$$

۷۷- در آزمایش اتصال کوتاه و بی باری یک ترانسفورماتور تکفاز نتایج زیر حاصل شده است. مقاومت معادل تلفات هسته چند اهم است.

$$P_{OC} = 120^W \quad V_{OC} = 120^V \quad I_{OC} = 2 A$$

$$P_{SC} = 80^W \quad V_{SC} = 12^V \quad I_{SC} = 10 A$$

$$0.8\Omega \quad (۴)$$

$$1.2\Omega \quad (۳)$$

$$120\Omega \quad (۲)$$

$$60\Omega \quad (۱)$$

۷۸- در یک ترانسفورماتور  $KVA$  10 مقدار تلفات آهن معادل  $40^W$  و مقدار تلفات مس در بار کامل معادل  $160^W$  می باشد. مقدار بازده ترانسفورماتور به ازای بار  $KVA$  5 و ضریب قدرت 0.8 چقدر است.

$$99\% \quad (۴)$$

$$97\% \quad (۳)$$

$$98\% \quad (۲)$$

$$96\% \quad (۱)$$

۷۹- فرض کنید ولتاژ اعمالی به یک ترانسفورماتور  $V = V_m \sin(\omega t + \theta)$  و شار مغناطیسی اولیه در هسته آهنی مساوی صفر باشد. در این صورت هنگام کلیدزنی، جریان هجومی به ازای کدام مقدار از  $\theta$  شدیدتر است.

$$45^\circ \quad (۴)$$

$$120^\circ \quad (۳)$$

$$60^\circ \quad (۲)$$

$$90^\circ \quad (۱)$$

### تجهیزات روشنایی و محاسبات

۸۰- کل شار نورانی یک لامپ 1256 لومن است، شدت نور یکنواخت این لامپ چقدر است؟

$$100 \text{ کاندلا} \quad (۱)$$

$$200 \text{ کاندلا} \quad (۲)$$

$$50 \text{ کاندلا} \quad (۳)$$

$$150 \text{ کاندلا} \quad (۴)$$

۸۱- یک لامپ التهابی 150 واتی دارای بهره نوری 13 لومن بروات است این لامپ چند لومن شار نوری تولید می کند؟

$$480 \text{ لومن} \quad (۱)$$

$$1650 \text{ لومن} \quad (۲)$$

$$500 \text{ لومن} \quad (۳)$$

$$1950 \text{ لومن} \quad (۴)$$

۸۲- واحد شار نوری کدام است:

$$4 \text{ لومن بر متر مربع} \quad (۱)$$

$$3 \text{ لومن} \quad (۲)$$

$$2 \text{ وات بر متر مربع} \quad (۳)$$

$$1 \text{ وات} \quad (۴)$$

۸۳- براساس قانون لامبرت، روشنایی روی یک سطح متناسب است با:

$$\frac{1}{\cos^2 \theta} \quad (4)$$

$$\frac{1}{\cos^3 \theta} \quad (3)$$

$$\cos^3 \theta \quad (2)$$

$$\cos^2 \theta \quad (1)$$

۸۴- کدامیک از لامپ‌های تخلیه الکتریکی زیر بیشترین لومن بر وات را ایجاد می‌کند؟

(۱) لامپ نئون

(۲) لامپ بخار سدیم

(۳) لامپ بخار جیوه در فشار زیاد

(۴) لامپ بخار جیوه در فشار کم

۸۵- شدت روشنایی بطور مستقیم زیر یک منبع نوری به اندازه ۱۰۰۰ کاندلایک به فاصله ۵ متر از سطح مورد نظر آویزان باشد

برابر است با:

(۱) ۲۰۰ لوکس

(۲) ۱۰۰ لوکس

(۳) ۴۰ لوکس

(۴) ۲۰ لوکس

۸۶- لامپ تخلیه بخار جیوه که برای روشنایی منازل بکار برده می‌شود:

(۱) فیلامان ندارد

(۲) یک فیلامان دارد

(۳) دو فیلامان دارد

(۴) سه فیلامان دارد

۸۷- یک لامپ التهابی ۱۵۰ واتی ۱۹۵۰ لومن نور تولید می‌کند. بهره الکتریکی لامپ عبارتست از:

(۱) ۱/۹۱٪

(۲) ۲/۷۸٪

(۳) ۵/۳۶٪

(۴) ۴/۶۲٪

۸۸- یک لامپ دارای شدت نور ۲۰۰ کاندلایک در همه جهات در نیم فضای پایین لامپ است. این لامپ در فاصله ۲ متری بالای مرکز میز مربع شکل به ابعاد ۱ متر قرار دارد. حداقل شدت روشنایی روی سطح میز چقدر است؟

(۱) ۴۱/۹۰ لوکس

(۲) ۵۰ لوکس

(۳) ۳۶/۷ لوکس

(۴) ۲۰ لوکس

### سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی

۸۹- در شبکه‌های DC در صدافت توان ( $\% \Delta P$ ) کدام است؟

$$\frac{200LP}{XAU^2} \quad (4)$$

$$\frac{200LP^2}{X.AU} \quad (3)$$

$$\frac{200LP^2}{X.AU^2} \quad (2)$$

$$\frac{200LP}{X.A.U} \quad (1)$$

۹۰- در تأسیسات الکتریکی عوامل عمدۀ خطر عبارتند از:

(۱) برق گرفتگی

(۲) دمای زیاد در اثر عبور شدت جریان‌های زیاد

(۳) برق گرفتگی و دمای زیاد در اثر عبور شدت جریان‌های زیاد

(۴) جریان‌های اتصال کوتاه

۹۱- کدام یک از عناصر حفاظتی زیر برای حفاظت شبکه توزیع شعاعی به کار می‌رود.

- ۱) رله جریان زیاد جهت دار  
۲) رله دیفرانسیل بایاس شده  
۳) فیوز چاقوئی
- ۹۲- افزایش درجه حرارت محیط، چه تأثیری در تلفات شبکه توزیع هوایی به ازای بار معین دارد.  
۱) باعث افزایش تلفات می شود  
۲) باعث کاهش تلفات می شود  
۳) تأثیری ندارد  
۴) گاهی تأثیر مثبت و گاهی تأثیر منفی دارد
- ۹۳- عوامل تعیین کننده انتخاب سطح مقطع هادی‌ها کدامیک از موارد زیر است:  
۱) افت ولتاژ و حداکثر دمای مجاز  
۲) افت ولتاژ و مقاومت ظاهری  
۳) تنש‌های الکتریکی و مکانیکی و بهره اقتصادی  
۴) حداکثر دمای مجاز و مقاومت ظاهری
- ۹۴- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم کدامیک از موارد زیر را در بر می‌گیرد:  
۱) بدن‌های هادی  
۲) هادی‌های بیگانه  
۳) هادی‌های برقدار  
۴) هادی‌های فاز
- ۹۵- رنگ عایق هادی حفاظتی در مدارهای الکتریکی باید کدامیک از موارد زیر باشد:  
۱) قهوه‌ای  
۲) سیاه  
۳) سبز/زرد  
۴) آبی کم‌رنگ
- ۹۶- ورودی تابلوهای برق که به صورت شعاعی تغذیه می‌شوند:  
۱) باید دارای فیوز یا وسیله حفاظت مدار باشد  
۲) در صورت وجود وسیله حفاظتی در مدار مختص به تابلو نیازی به وسیله حفاظتی نمی‌باشد  
۳) در صورت وجود وسیله حفاظتی در مدار مختص به تابلو متناسب با جریان نامی تابلو نیازی به وسیله حفاظتی نمی‌باشد  
۴) نیازی به وسیله حفاظت مدار ندارد
- ۹۷- جریان نامی کلیدها برای قطع و وصل بارهای موتوری باید:  
۱) ۱/۲۵ برابر جریان مصرف باشد  
۲) ۱/۵ برابر جریان مصرف باشد  
۳) ۶ برابر جریان مصرف باشد  
۴) ۳ برابر جریان مصرف باشد
- ۹۸- در پست توزیع زمینی، کدام حالت صادق است؟  
۱) نقطه نول ترانسفورماتور در ثانویه به زمین وصل می‌شود.  
۲) نقطه نول ترانسفورماتور در اولیه به زمین وصل می‌شود.  
۳) نقطه نول ترانسفورماتور ایزوله از زمین است.  
۴) نقطه نول ترانسفورماتور از طریق فیوز به زمین وصل است.

۹۹- اگر بخواهیم ضریب قدرت، موجود  $\cos \varphi_1 = 0.6$  را به ضریب قدرت مورد نظر  $\cos \varphi_2 = 0.9$  برسانیم، برای تغذیه

یک بار  $100^{kW}$  کیلو واتی چه مقدار کیلو وار (قدرت خازن) نیاز داریم؟

$$95^{KVAR} \quad (4)$$

$$65^{KVAR} \quad (3)$$

$$75^{KVAR} \quad (2)$$

$$85^{KVAR} \quad (1)$$

۱۰۰- کدامیک از شبکه‌های ذیل از نظر الکتریکی معادل شبکه مقابل هستند؟

$$\frac{A_1 = 150^{mm^2}}{L_1 = 30m} \downarrow \quad \frac{A_2 = 50^{mm^2}}{L_2 = 40m} \downarrow \quad \frac{A_3 = 25^{mm^2}}{L_3 = 20m} \downarrow$$

$$\frac{A_1 = 150^{mm^2}}{L_1 = 30} \downarrow \quad \frac{A_2 = 40}{L_2 = 50} \downarrow \quad \frac{A_3 = 20}{L_3 = 25} \downarrow \quad (1)$$

$$\frac{A_1 = 150^{mm^2}}{L_1 = 30} \downarrow \quad \frac{A_2 = 50^{mm^2}}{L_2 = 20m} \downarrow \quad \frac{A_3 = 50^{mm^2}}{L_3 = 40m} \downarrow \quad (2)$$

$$\frac{A_1 = 150^{mm^2}}{L_1 = 30m} \downarrow \quad \frac{A_2 = 150^{mm^2}}{L_2 = 120^m} \downarrow \quad \frac{A_3 = 150^{mm^2}}{L_3 = 120^m} \downarrow \quad (3)$$

$$\frac{A_1 = 150^{mm^2}}{L_1 = 30m} \downarrow \quad \frac{A_2 = 100^{mm^2}}{L_2 = 80m} \downarrow \quad \frac{A_3 = 150^{mm^2}}{L_3 = 20m} \downarrow \quad (4)$$