


190

F

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :

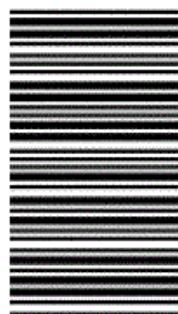

190F

صبح جمعه

۹۲/۱۲/۱۶

دفترچه شماره (۱)



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه مرکز) داخل سال ۱۳۹۳

مهندسی پزشکی (۱) بیوالکتریک (کد ۲۳۴۷)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (ریاضیات عمومی ۱ و ۲ و معادلات دیفرانسیل - مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی)	۴۵	۱	۴۵

اسفندماه سال ۱۳۹۲

این آزمون نمره منفي دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمي باشد.

فرض کنید $z = 2e^{\frac{\pi i}{6}}$. مساحت مستطیل محصور بین نقاط z , \bar{z} , $-z$ و $-\bar{z}$ کدام است؟

- ۱) $\sqrt{3}$
۲) $2\sqrt{3}$
۳) $4\sqrt{3}$

..... به ترتیب و سریهای $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}, \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n}-1)^n$ می باشند.

- ۱) همگرا- همگرا
۲) همگرا- واگرا
۳) واگرا- همگرا
۴) واگرا- واگرا

مقدار $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_x^{x+\Delta x} \left(1+\frac{1}{t}\right)^t dt}{x}$ برابر است با:

- ۱) e
۲) $5e$
۳) $4e$

مقدار انتگرال $\int_1^e (\ln x)^3 dx$ کدام است؟

- ۱) $3-e$
۲) $6-e$
۳) $3-2e$
۴) $6-2e$

مقدار $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{(n+k)(n+k+1)}}{n^2}$ کدام است؟

- ۱) $\frac{1}{2}$
۲) $\frac{3}{2}$
۳) $\frac{1}{2}$

کدام گزینه در مورد $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3+y^3)}{x^3+y^3}$ صحیح است؟

- ۱) وجود ندارد
۲) $\frac{1}{2}$
۳) $\frac{1}{2}$

فرض کنید $r(t) = ((1+t^2)^t, \cosh(t-t))$ که در آن $t > 0$. احناء این منحنی در $t=1$ برابر است با:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| $\frac{1}{t(1+\ln t)^2}$ (۱) | $\frac{1}{t(1+\ln t)^2}$ (۲) |
| $\frac{1}{t(1+\ln t)^3}$ (۳) | $\frac{1}{t(1+\ln t)^3}$ (۴) |

-۸ معادله صفحه مماس بر رویه $\sin(xyz) - \sin(x+y+z) = 1$ در نقطه

$$(2) \quad \text{کدام است؟} \quad \frac{\pi}{2}, 2\pi$$

$$y = \circ \quad (2)$$

$$x = \circ \quad (1)$$

$$x + y + z = -\frac{3\pi}{2} \quad (4)$$

$$x = \frac{2}{\pi} \quad (3)$$

-۹ کدام گزینه در مورد انتگرال دو گانه

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dxdy}{\sqrt{(1+x^2+y^2)^3}}$$

صحیح است؟

$$(2) \quad \text{همگرا به } +\infty \text{ است.} \quad \frac{\pi}{2}$$

(1) واگرا به $+\infty$ است.

$$(4) \quad \text{همگرا به } 2\pi \text{ است.}$$

(3) همگرا به π است.

-۱۰ فرض کنید C منحنی $x^4 + y^4 = 1$ و $y \geq 0$ باشد که در جهت مثلثاتی در نظر

گرفته شده است. مقدار $\int_C (e^x \cos y)dx - (e^x \sin y)dy$ کدام است؟

$$\frac{1}{e} - e \quad (2)$$

$$\circ \quad (1)$$

$$e + \frac{1}{e} \quad (4)$$

$$2\pi \quad (3)$$

-۱۱ مقدار حد زیر کدام است؟

$$\lim_{x \rightarrow e} (\ln x)^{\frac{1}{1-\ln x}}$$

$$-1 \quad (1)$$

$$\frac{1}{e} \quad (2)$$

$$1 \quad (3)$$

-۱۲ کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست می‌باشد؟

(۱) اگر $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ دنباله باشندگه به ازای هر n داریم

$a_n < b_n$ همگرا باشد آنگاه $\sum a_n$

(۲) اگر $(a_n)_{n=1}^{+\infty}$ دنباله‌ای باشد و $|a_n|$ همگرا باشد آنگاه $\sum a_n^2$ نیز همگرا است.

همگرا است.

(۳) اگر $k > 0$ و $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{b_n} \right| = k$ همگرای مطلق باشد آنگاه $\sum b_n$ نیز همگرا است.

(۴) اگر $\sum (a_n + b_n)$ واگرا باشد آنگاه $\sum a_n$ همگرا و $\sum b_n$ واگرا است.

-۱۳ حاصل انتگرال $\int_{-2}^{2e-2} \ln(x+2) dx$ کدام است؟

$e(2 + \ln 2) + 1$ (۲) $2e \ln 2 + 2$ (۱)
 $2e \ln 2 + 1$ (۴) $(-1 + \ln 2)e + 2$ (۳)

-۱۴ مقدار سوی $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+2)}{2^n}$ چقدر است؟

7 (۲) 1 (۱)
 9 (۴) 8 (۳)

-۱۵ فرض کنید $f(x) = \int_0^x e^{-tx} dt$. در این صورت شب خط مماس بر منحنی $y = f(x)$ در $x = 1$ کدام است؟

$\frac{1}{e}$ (۲) $\frac{1}{e} - 1$ (۱)
 $\frac{3}{e} - 1$ (۴) $\frac{2}{e}$ (۳)

-۱۶ مقدار انتگرال $I = \int_0^1 \int_x^1 e^{-y^2} dy dx$ کدام است؟

$\frac{1}{2e}$ (۲) $\frac{1}{e}$ (۱)
 $\frac{1}{2}(1 + \frac{1}{e})$ (۴) $\frac{1}{2}(1 - \frac{1}{e})$ (۳)

-۱۷ کدام یک از گزینه‌های زیر معادله صفحه مماسی بر رویه $z = xy$ است که بر خط

$\frac{x+2}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{-1}$ عمود می‌باشد؟
 $-2x + 2y + z = 4$ (۲) $-2x - 2y - z = 4$ (۱)
 $2x + 2y - z = 4$ (۴) $2x - 2y + z = 4$ (۳)

-۱۸ فرض کنید $\frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y}$ کدام. $z = y\phi(x^2 - y^2)$. در این صورت مقدار

است؟

$\frac{z}{y}$ (۲) $\frac{z}{y^2}$ (۱)
 $\frac{-yz}{x}$ (۴) $\frac{xz}{y}$ (۳)

-۱۹ حجم ناحیه محصور به منحنی $z = 2 - x^2 - y^2$ و $x = y^2, y = x^2$ برای است با:

$\frac{51}{105}$ (۲) $\frac{49}{105}$ (۱)
 $\frac{53}{105}$ (۴) $\frac{52}{105}$ (۳)

-۲۰ اگر $f(x, y, z) = x^2 + 2x(y+z)$ مانند تابع بر روی فصل مشترک دو رویه

$x^2 + 2y^2 - z^2 = 4$ و $x + 2y + 2z = 1$ برابر است با:

$-1 + \sqrt{10}$ (۱) $-1 - \sqrt{10}$ (۱)

$1 + \sqrt{10}$ (۳) $1 - \sqrt{10}$ (۳)

-۲۱ جواب عمومی معادله دیفرانسیل $(xy^2 - y^2 - x^2 e^x)dx + 3y^2 xdy = 0$

کدام است؟

$$y^2 = \frac{x}{2} e^x + c x e^{-x} \quad (۱) \quad xy^2 = \frac{1}{2} e^x + c e^{-x} \quad (۱)$$

$$y^2 = \frac{1}{2} e^x + c e^{-x} \quad (۴) \quad y^2 = x e^x + c x e^{-x} \quad (۴)$$

-۲۲ جواب عمومی معادله دیفرانسیل $(x+2)\frac{d^2y}{dx^2} - (x+2)\frac{dy}{dx} + y = 4$ کدام

است؟

$$y = c_1(x+2) + c_2(x+2)^2 + 4 \quad (۱)$$

$$y = c_1(x+2) + c_2(x+2) \ln(x+2) \quad (۲)$$

$$y = c_1(x+2)^2 + c_2(x+2)^2 \ln(x+2) + 4 \quad (۳)$$

$$y = c_1(x+2) + c_2(x+2) \ln(x+2) + 4 \quad (۴)$$

$$\text{جواب عمومی معادله دیفرانسیل} \quad (۴)$$

-۲۳

$$x \frac{d^2y}{dx^2} - (2x+1) \frac{dy}{dx} + (x+1)y = (x^2 + x - 1)e^{2x} \quad \text{کدام است؟}$$

$$y = c_1 x e^{2x} + c_2 e^{2x} + x e^{2x} \quad (۱) \quad y = c_1 x e^{2x} + c_2 e^{2x} + x^2 e^{2x} \quad (۱)$$

$$y = c_1 x^2 e^x + c_2 e^x + x^2 e^x \quad (۴) \quad y = c_1 x^2 e^x + c_2 e^x + x e^{2x} \quad (۴)$$

-۲۴ جواب معادله انتگرالی $y'(t) + t y(t) + \int_0^t y(x)dx = 0$, $y(0) = 1$ کدام است؟

کدام است؟

$$e^{-t}(2+t) \quad (۱) \quad e^{-t}(1-t) \quad (۱)$$

$$e^t(2+t) \quad (۴) \quad e^t(1-t) \quad (۴)$$

-۲۵ در مسئله مقدار اولیه $\begin{cases} y'' = 16y_1, y'' = 16y_2 \\ y_1(0) = 2, y'_1(0) = 12, y_2(0) = 6, y'_2(0) = 4 \end{cases}$ مقدار $y_1(t)$ کدام است؟

$$\frac{3}{2} \cosh(4t) + 2 \sinh(4t) + \frac{1}{2} \cos(4t) + \sin(4t) \quad (۱)$$

$$\frac{5}{2} \cosh(4t) + 2 \sinh(4t) - \frac{1}{2} \cos(4t) + \sin(4t) \quad (۲)$$

$$4 \cosh(4t) + 2 \sinh(4t) - 2 \cos(4t) + \sin(4t) \quad (۳)$$

$$6 \cosh(4t) + 2 \sinh(4t) - 4 \cos(4t) + \sin(4t) \quad (۴)$$

-۲۶ حل عمومی معادله $\frac{dy}{dx} = \frac{x+3y-1}{2y-3x+4}$ کدام است؟

$$\frac{1}{2}y^2 - 3x^2y + y - x^2 + 4y = c \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}x^2 + 3xy - x - y^2 - 4y = c \quad (2)$$

$$\frac{1}{2}x^2 - 3xy + x - y^2 - 4y = c \quad (3)$$

$$\frac{1}{2}y^2 + 3xy - y - x^2 - 4x = c \quad (4)$$

-۲۷ جواب عمومی معادله دیفرانسیل $y'' - (x^2 - xy)dy = 0$ کدام است؟

$$x\left(\frac{1}{3}y^{-3} + c\right) = 1 \quad (2) \qquad xy\left(\frac{1}{3}y^{-3} + c\right) = 1 \quad (1)$$

$$x^2y^2\left(\frac{1}{3}y^{-3} + c\right) = 1 \quad (4) \qquad y\left(\frac{1}{3}y^{-3} + c\right) = 1 \quad (3)$$

-۲۸ جواب عمومی معادله دیفرانسیل $y'' - y' - 2y = \cosh 2t$ کدام است؟

$$y(t) = c_1e^{-t} + c_2e^{2t} + \frac{1}{2}te^{2t} + \frac{1}{4}e^{-2t} \quad (1)$$

$$y(t) = c_1e^{-t} + c_2e^{2t} + \frac{1}{3}te^{2t} + \frac{1}{4}e^{-2t} \quad (2)$$

$$y(t) = c_1e^{-t} + c_2e^{2t} + \frac{1}{4}\cosh 2t + \frac{1}{4}\sinh 2t \quad (3)$$

$$y(t) = c_1e^{-t} + c_2e^{2t} + \frac{1}{4}\cosh 2t + \frac{1}{4}\sinh 2t \quad (4)$$

-۲۹ جواب کلی $y(x)$ معادله $y'' - 3y' + 2y = 5e^x$ کدام گزینه است؟

$$c_1e^{rx} + c_2e^{sx} - 5x^2e^x \quad (2) \qquad c_1e^{rx} + c_2e^x - xe^x \quad (1)$$

$$c_1e^{rx} + c_2e^x - e^x \quad (4) \qquad c_1e^{rx} + c_2e^x - 5xe^x \quad (3)$$

-۳۰ تبدیل لاپلاس معکوس $\ln(1 + \frac{\omega^2}{s})$ برابر است با:

$$\frac{1}{t}(1 - \sin \omega t) \quad (2) \qquad \frac{1}{t}(1 - \cos \omega t) \quad (1)$$

$$\omega t(1 - \sin \omega t) \quad (4) \qquad \omega t(1 - \cos \omega t) \quad (3)$$

-۳۱ از یک دماسنجد جیوه‌ای با محفظه شیشه‌ای برای اندازه‌گیری دما استفاده می‌شود.

در صورتی که این دماسنجد بتواند فقط تا فرکانس زاویه‌ای $\frac{rad}{s}$ به دمای ورودی

سینوسی با تأخیر کمتر از $\frac{1}{8}$ سیکل پاسخ دهد، در چه فرکانس زاویه‌ای (برحسب

-۳۲)، خطای خروجی ناشی از پاسخ فرکانسی $10^\circ / 15^\circ$ می‌شود؟

$10^\circ / 15^\circ$ (۲) $15^\circ / 10^\circ$ (۱)

$19^\circ / 9^\circ$ (۴) $9^\circ / 17^\circ$ (۳)


-۳۲ ترکیب دو استقاق aV_F و aV_L به صورت $(\alpha aV_L + \beta aV_F)$ با کدام یک از گزینه‌های زیر برابر است؟

- III (۲)
III \times ۴ (۴)
III \times ۳ (۳)

- II (۱)
II \times ۳ (۳)

-۳۳ برای اینکه خروجی V_o در مدار زیر در نزدیکی دمای T خطی ترین حالت ممکن را نسبت به تغییرات دما داشته باشد مقدار R چگونه باید انتخاب شود؟
(R_T ترمیستور از نوع NTC می‌باشد که مقاومت آن در دمای T_0 درجه کلوین
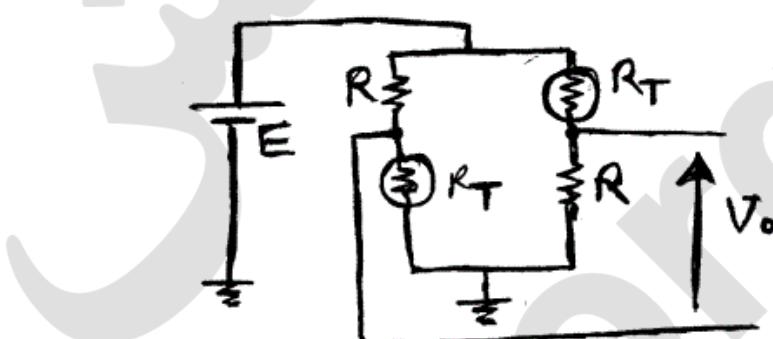
$$R_T = R_0 \exp\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right) \text{ است.}$$




$$R_T \left(\frac{\beta - T}{\beta + T} \right) \quad (۲)$$

$$R_T \left(\frac{\beta - 2T}{\beta + 2T} \right) \quad (۴)$$

$$R_0 \left(\frac{\beta - T}{\beta + T} \right) \quad (۱)$$

$$R_0 \left(\frac{\beta - 2T}{\beta + 2T} \right) \quad (۳)$$

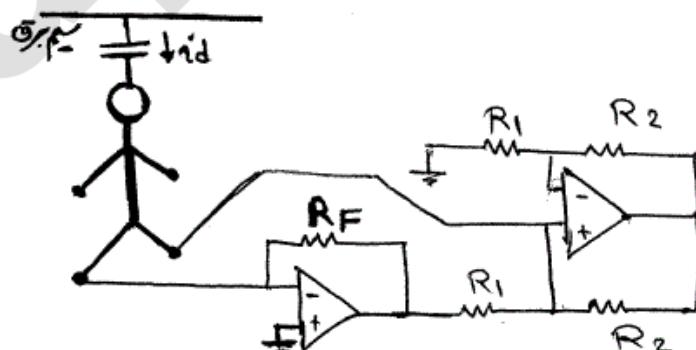-۳۴ در مدار شکل زیر مقاومت معادل اتصال الکترودها به پای راست و چپ برابر R_L می‌باشند. نسبت ولتاژ مدمترک V_{em} (ناشی از جریان نشتی I_d از سیم‌های برق مجاور) در این حالت به حالتی که این مدار به فرد وصل نبوده و تنها الکترود پای راست به زمین وصل باشد چقدر است؟




$$\frac{R_F R_1}{R_1 + R_F} \quad (۲)$$

$$\frac{R_2 / R_1}{R_2 / R_1 + R_F} \quad (۴)$$

$$\frac{R_1}{R_1 + R_F} \quad (۱)$$

$$\frac{R_2 / R_1}{1 + R_2 / R_1} \quad (۳)$$

-۳۵ برای ثبت ضربان و ارتعاشات دیواره قلب جنین با فرکانس مفید $5\text{--}100\text{Hz}$ یک سیستم داپلر مطابق شکل زیر استفاده شده است. امواج فرماحت با فرکانس $2\text{--}2\text{MHz}$ توسط کریستال پیزوالکتریک X_T به سوی قلب جنین ارسال و امواج منعکس شده توسط کریستال پیزوالکتریک X_R دریافت می‌شود. اگر مقاومت نشتی $X_R = 500\text{M}\Omega$ و ظرفیت خازنی کل معادل سنسور، کابل‌های اتصال و ورودی تقویت کننده PF_5 باشد حداقل مقاومت ورودی تقویت کننده چقدر باید باشد؟

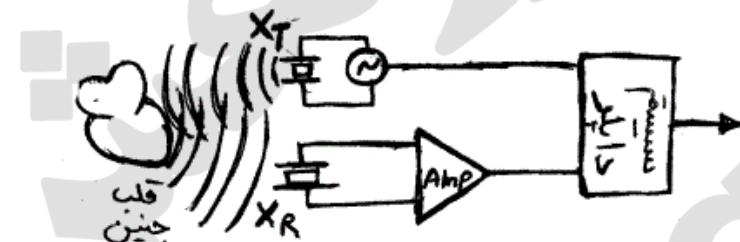

$$100\text{k}\Omega \quad (2)$$

$$10\text{G}\Omega \quad (4)$$

$$10\text{k}\Omega \quad (1)$$

$$100\text{M}\Omega \quad (3)$$

-۳۶ در کانال‌های غشای سلوولی نرون غول پیکر یک اسکوئید میزان هدایت برای سه یون سدیم، پتاسیم و کلر در حالت استراحت به ترتیب برابر با $0.01/415$ ، $0.01/582$ و $0.01/580$ میلی زیمنس بر سانتی‌متر مربع است. غلظت در خارج سلوول برای این سه عنصر به ترتیب برابر با 144 ، 5 و 108 میلی مول بر لیتر و در داخل سلوول به ترتیب برابر با 12 ، 155 و 4 میلی مول بر لیتر می‌باشد. پمپ فعال یونی فقط برای یون‌های سدیم و پتاسیم وجود دارد. در این شرایط ولتاژ غشا در حالت استراحت چند میلی ولت خواهد بود؟ (میزان RT/F را در دمای سلوولی حدود 26mV فرض نمایید. لگاریتم طبیعی اعداد 12 ، 155 و 4 به ترتیب عبارتند از $3/424$ ، $2/485$ و $3/296$)


$$-85/677 \quad (2)$$

$$-79/645 \quad (4)$$

$$-90/274 \quad (1)$$

$$-82/649 \quad (3)$$

-۳۷ برای اندازه‌گیری فشار خون به صورت مستقیم با استفاده از کاتتر درون رگی انتهای کاتتر به یک دیافراگم ختم می‌شود که می‌تواند بر روی چهار استرین گیج به شکل زیر تأثیر بگذارد. اگر استرین گیج‌ها دارای مقاومت نامی $R_G = 10\text{k}\Omega$ و گیج فاکتور $G = 40$ و مدول الاستیسیتیٰ یانگ $E = 10\text{ MPa}$ باشند، کدام گزینه حساسیت سنسور $\frac{V_o}{\sigma}$ را بر حسب $(\frac{V_o}{\text{MPa}})$ نشان می‌دهد؟ (۱) فشار بر حسب MPa است.

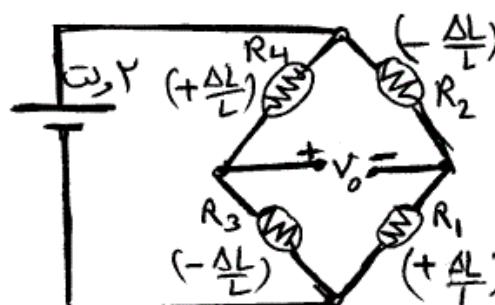


$$0/0 \quad (1)$$

$$2 \quad (2)$$

$$8 \quad (3)$$

$$20 \quad (4)$$

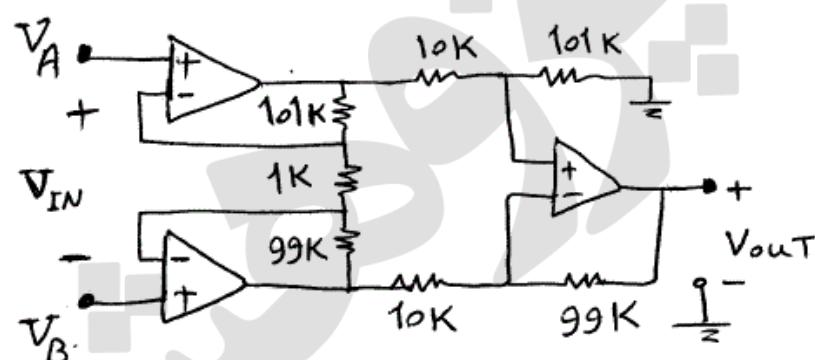-۳۸ کدام گزینه به مقدار گین تفاضلی مدار شکل زیر نزدیکتر است؟



۱۹۹۵ (۲)

۲۰۱۰ (۴)

۱۹۹۱ (۱)

۲۰۰۱ (۳)

-۳۹ در یک طرف غشاء‌ی که دارای نفوذپذیری یکسان برای یون‌های سدیم، پتاسیم و کلر است محلول حاوی $100 \text{ میلی مول نمک طعام و } 10 \text{ میلی مول KCl}$ در 10 میلی لیتر آب حل شده است در طرف دیگر این غشاء محلول حاوی $1 \text{ میلی مول نمک طعام و } 10 \text{ میلی مول KCl}$ در یک لیتر آب حل شده است. پتانسیل بوجود آمده در دو طرف غشاء در حالت تعادل چند میلی‌ولت است؟


(۱) ۱۲۰ (۲) ۶۰

(۳) ۳۰ (۴) صفر

-۴۰ جدول زیر غلظت مواد مختلف در دو طرف یک غشاء نیمه تراوا در حالت تعادل را نشان می‌دهد. غشاء نسبت به همه یون‌ها بجز R^{++} نفوذپذیر است. همچنین غشاء قادر مکانیزم فعال انتقال یون Cl^- می‌باشد. نفوذپذیری نسبی غشاء برای یون Na^+ نسبت به یون K^+ کدام است؟

سمت (۱)	سمت (۲)	
$[\text{KCl}] = ۲۰۰$	$[\text{KCl}] = ۴۰۰$	۰/۱ (۱)
$[\text{NaCl}] = ۳۰۰$	$[\text{NaCl}] = ۲۰۰$	۰/۲ (۲)
$[\text{RCl}_2] = ۲۰۰$		۰/۳ (۳)
		۰/۴ (۴)

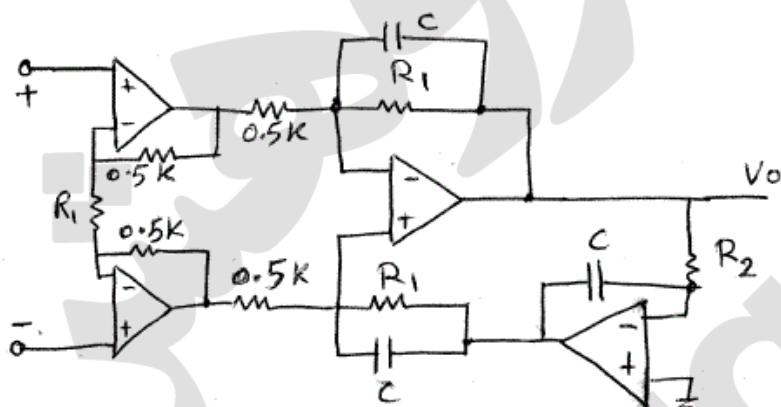-۴۱ مدار شکل زیر به عنوان یک پیش تقویت کننده و فیلتر برای ثبت سیگنال EEG در محدوده فرکانسی ($30 - 50\text{ Hz}$) طراحی شده است اگر گین باند عبور موردنظر 100 Hz باشد مقدار تقریبی مناسب R_2 چقدر است؟









- $280\text{ k}\Omega$ (۱)
- $450\text{ k}\Omega$ (۲)
- $3/2\text{ M}\Omega$ (۳)
- $4/5\text{ M}\Omega$ (۴)

-۴۲ در لحظه‌ای از زمان تصویر بردار قلبی در جهت‌های I و aV_F به ترتیب 2 mV و 1 mV می‌باشد اندازه لید aV_R در این لحظه از زمان بر حسب mV کدام است؟

- $-1/50$ (۱)
- $-1/43$ (۲)
- $-0/8$ (۳)
- 0 (۴)

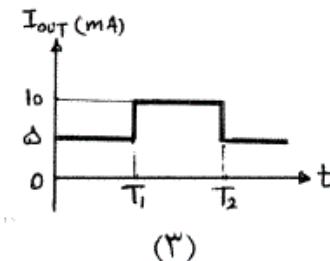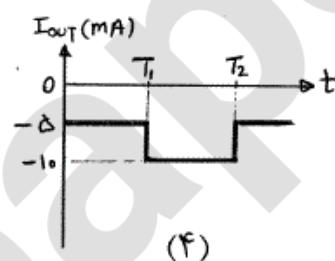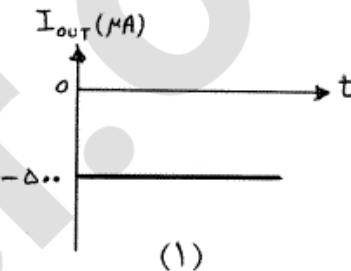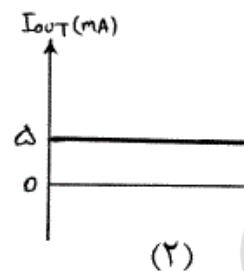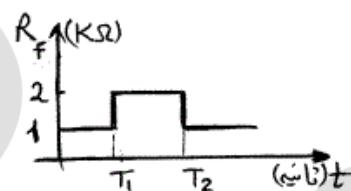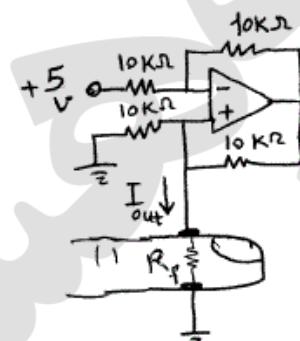-۴۳ مدار زیر برای اندازه‌گیری میزان امپدانس اهمی مجموعه بافت انگشت اشاره شخص طراحی شده است. اگر تغییرات امپدانس اهمی مجموعه بافت انگشت شخص فرضاً به شکل زیر باشد، کدام گزینه منحنی تغییرات I_{out} را صحیح نشان می‌دهد؟



-۴۴ یک تقویت‌کننده ECG با امپدانس ورودی یک مگا اهم از طریق یک الکترود Ag-AgCl به بدن شخصی متصل است. کمپلکس QRS در ECG شخص طول کشیده و دارای دامنه متوسط $+1\text{mV}$ در این بازه زمانی است. کدام گزینه صحیح است؟ (هر آمپر برابر با عبور $10^6/24 \times 10^{-18}$ الکترون در ثانیه از سیم می‌باشد).


۱) در این مدت تعداد 312×10^{18} یون کلر وارد بدن می‌شود.

۲) در این مدت تعداد 624×10^{12} یون کلر وارد بدن می‌شود.

۳) در این مدت تعداد 624×10^{12} یون کلر از بدن خارج می‌شود.

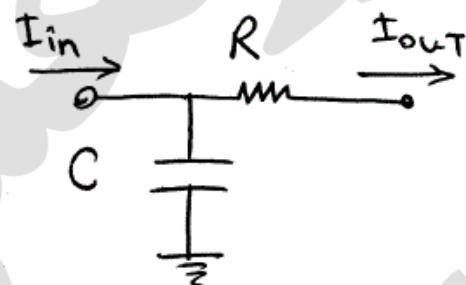۴) در این مدت تعداد 312×10^6 یون کلر از بدن خارج می‌شود.

- ۴۵ مدل مداری یک سرنگ تزریق را به شکل زیر می‌توان در نظر گرفت. کدام گزینه مقادیر امپدانس ورودی (Z_{in}) و امپدانس خروجی (Z_{out}) سرنگ را به شکل صحیح نشان می‌دهد؟



$$Z_{in} = \frac{1}{j\omega C}, Z_{out} = \frac{R}{1+j\omega RC} \quad (1)$$

$$Z_{in} = \frac{R}{1+j\omega RC}, Z_{out} = R + \frac{1}{j\omega C} \quad (2)$$

$$Z_{in} = \frac{1}{j\omega C}, Z_{out} = R + \frac{1}{j\omega C} \quad (3)$$

$$Z_{in} = \frac{1}{R+j\omega C}, Z_{out} = \frac{R}{R+j\omega C} \quad (4)$$